



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Nơi tạo dựng tương lai cho tuổi trẻ



Chương 2. MẠNG HAI CỬA


TS. Nguyễn Tiến Dũng

Vinh, 2019


Chương 2. Mạng hai cửa

- ✓ 2.1. Khái niệm mạng 2 cửa
- ✓ 2.2. Các bộ thông số
- ✓ 2.3. Quan hệ giữa các bộ thông số
- ✓ 2.4. Phân tích mạch có mạng 2 cửa
- ✓ 2.5. Kết nối các mạng 2 cửa
- ✓ 2.6. Mạng 2 cửa dạng T và π
- ✓ 2.7. Tổng trở vào và hòa hợp tải
- ✓ 2.8. Hàm truyền đạt


2.1. Khái niệm mạng 2 cửa

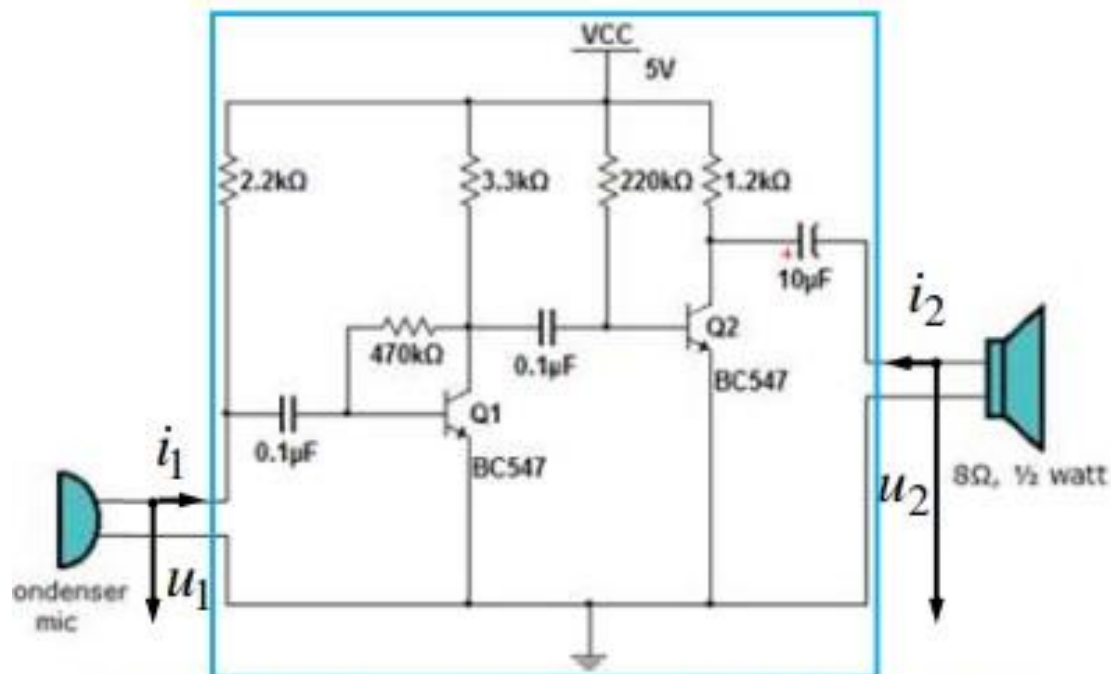



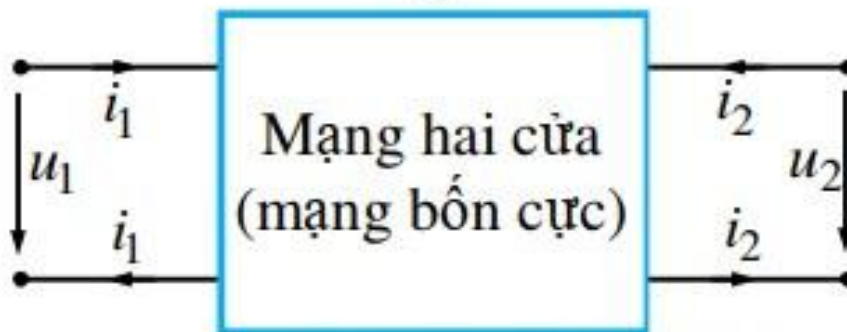
<https://www.efxkits.us/two-transistor-audio-amplifier-circuit-explanation/>



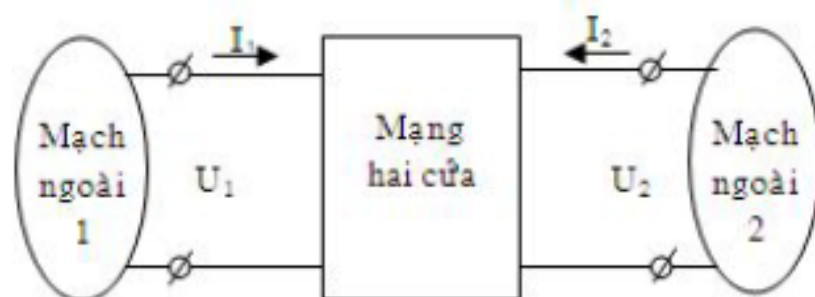- Mạng hai cửa là mạng trao đổi năng lượng, tín hiệu điện từ với bên ngoài qua hai cửa. Ở mỗi cửa dòng điện chảy vào một cực thì bằng dòng điện chảy ra ở cực kia.




$(U_2, I_2) \rightarrow [A]$	$(I_1, I_2) \rightarrow [Z]$	$(U_1, I_2) \rightarrow [H]$
$(U_1, I_1) \rightarrow [B]$	$(U_1, U_2) \rightarrow [Y]$	$(I_1, U_2) \rightarrow [G]$

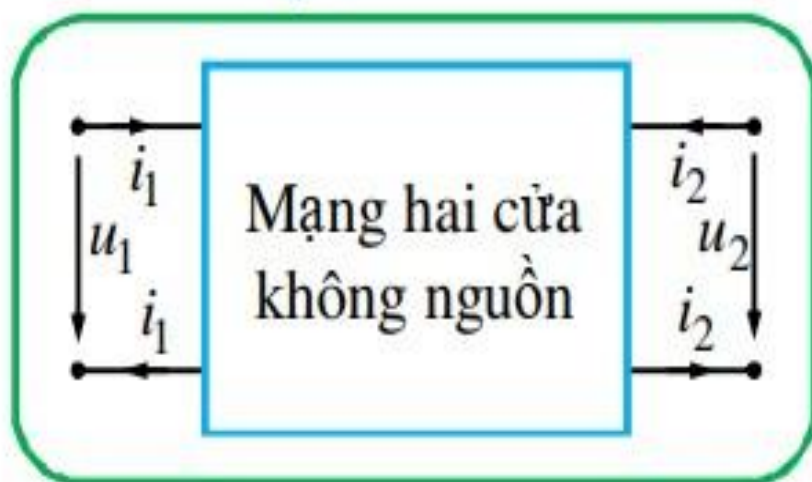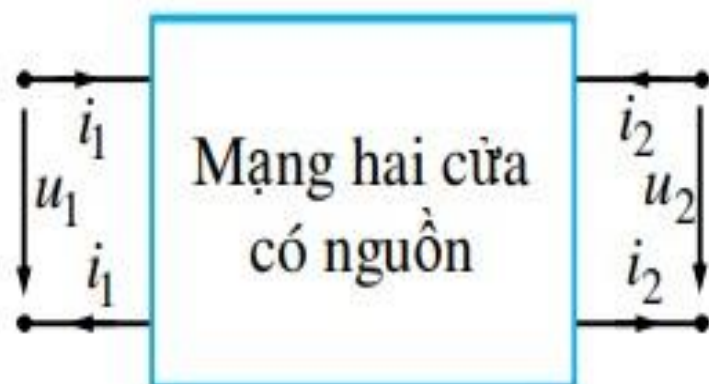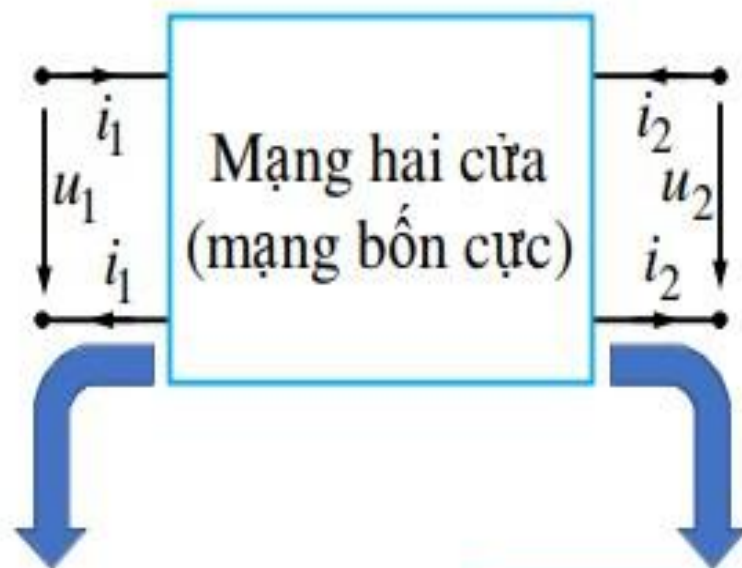


Phân tích mạch có mạng hai
cửa (đã biết bộ thông số)

Tính bộ thông số của mạng hai cửa

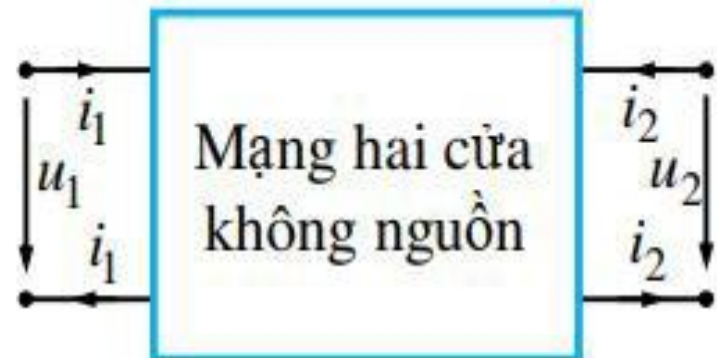


2.2. Các bộ thông số

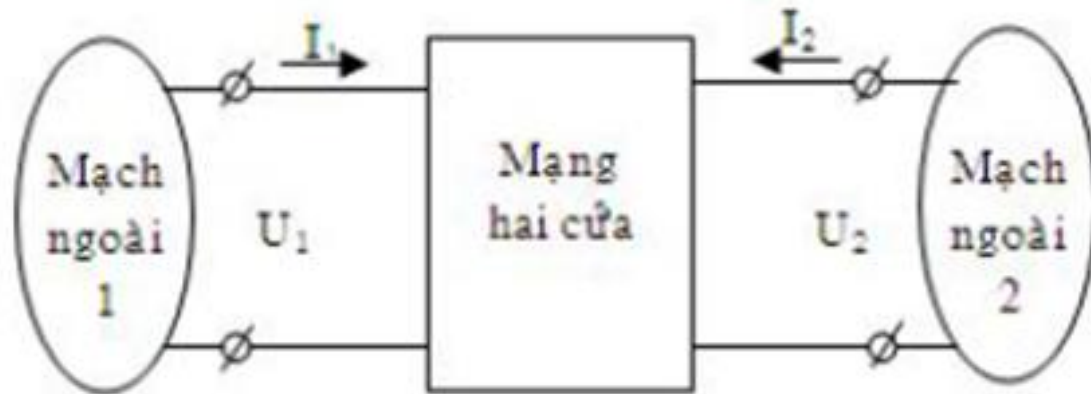

$(U_2, I_2) \rightarrow [A]$	$(I_1, I_2) \rightarrow [Z]$	$(U_1, I_2) \rightarrow [H]$
$(U_1, I_1) \rightarrow [B]$	$(U_1, U_2) \rightarrow [Y]$	$(I_1, U_2) \rightarrow [G]$

Bộ thông số: Z

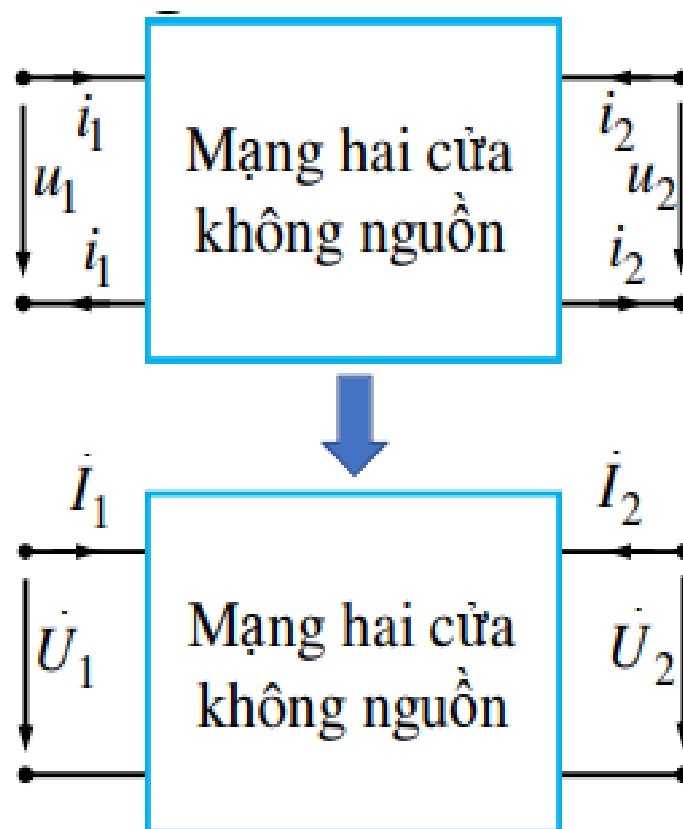
- Còn gọi là bộ số tổng trở.
- Thường được dùng để:
 - Tổng hợp các bộ lọc,
 - Phối hợp trở kháng,...



$$\begin{cases} \dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = [Z] \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix}$$

Bộ thông số: Z
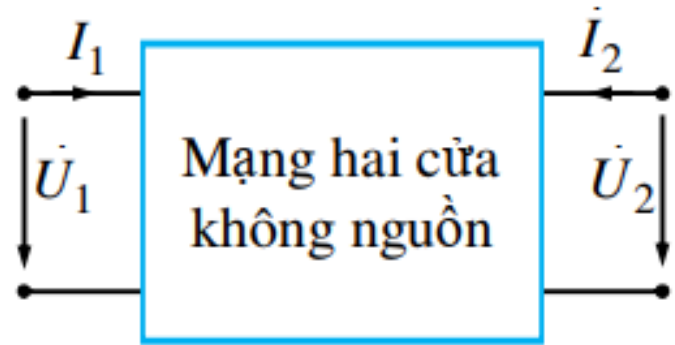
$$\begin{cases} \dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 \end{cases}$$




$$\dot{I}_2 = 0 \rightarrow \begin{cases} \dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 \\ \dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 \end{cases} \rightarrow Z_{11} = \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{I}_2=0}, \quad Z_{21} = \left. \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{I}_2=0}$$

$$\dot{I}_1 = 0 \rightarrow \begin{cases} \dot{U}_1 = Z_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_{22}\dot{I}_2 \end{cases} \rightarrow Z_{12} = \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_2} \right|_{\dot{I}_1=0}, \quad Z_{22} = \left. \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} \right|_{\dot{I}_1=0}$$

Bộ thông số \mathbf{Z} (2), cách tính
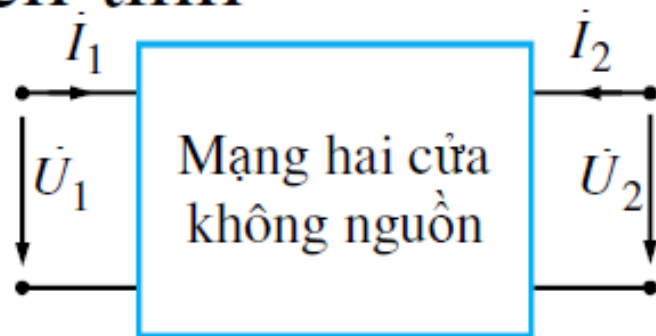
$$\begin{cases} \dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 \end{cases}$$





$$\dot{I}_2 = 0 \rightarrow \begin{cases} \dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 \\ \dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 \end{cases} \rightarrow Z_{11} = \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{I}_2=0}, \quad Z_{21} = \left. \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{I}_2=0}$$


$$\dot{I}_1 = 0 \rightarrow \begin{cases} \dot{U}_1 = Z_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_{22}\dot{I}_2 \end{cases} \rightarrow Z_{12} = \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_2} \right|_{\dot{I}_1=0}, \quad Z_{22} = \left. \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} \right|_{\dot{I}_1=0}$$

Bộ thông số \mathbf{Z} (3), cách tính
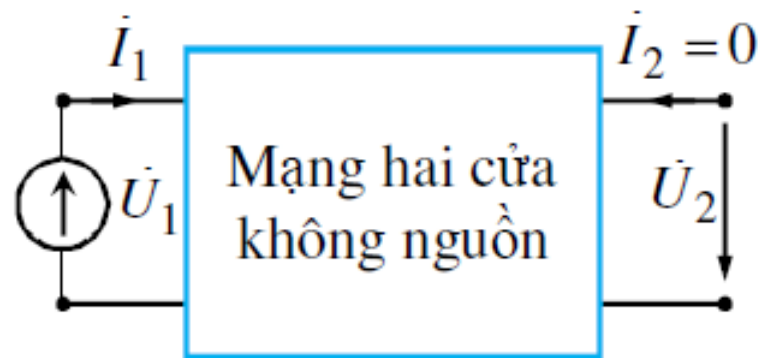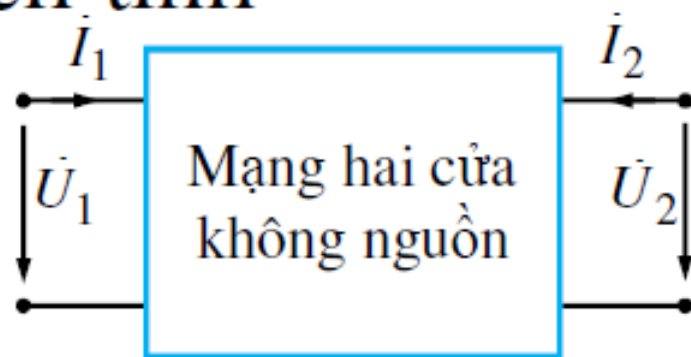
$$\begin{cases} \dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 \end{cases}$$




$$\rightarrow Z_{11} = \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{I}_2=0}, \quad Z_{21} = \left. \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{I}_2=0}$$

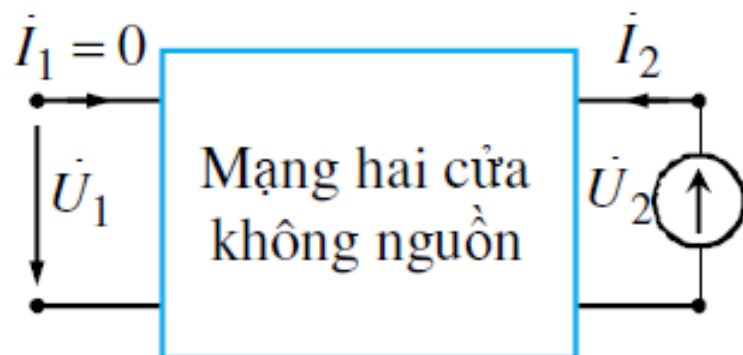

$$\rightarrow Z_{12} = \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_2} \right|_{\dot{I}_1=0}, \quad Z_{22} = \left. \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} \right|_{\dot{I}_1=0}$$

Bộ thông số \mathbf{Z} (4)

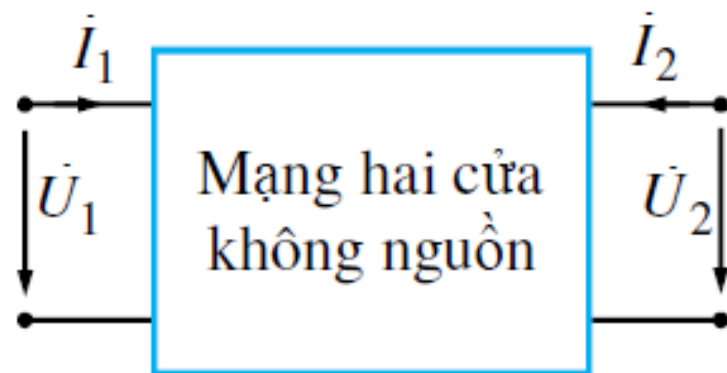
$$\begin{cases} \dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 \end{cases}$$



- Nếu $Z_{11} = Z_{22}$: mạng hai cửa đối xứng
- Nếu $Z_{12} = Z_{21}$: mạng hai cửa tương hỗ
- Có một số mạng hai cửa không có bộ số Z


VD1

$R_1 = 10\ \Omega$; $R_2 = 20\ \Omega$; $R_3 = 30\ \Omega$; Tìm Z ?


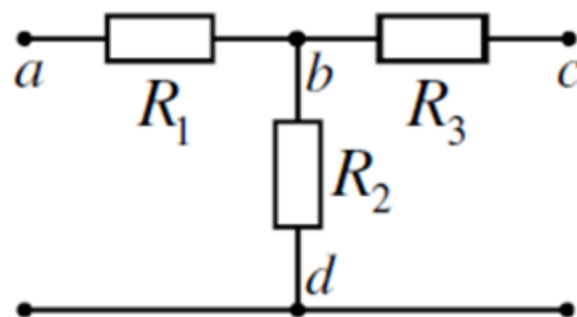


VD1

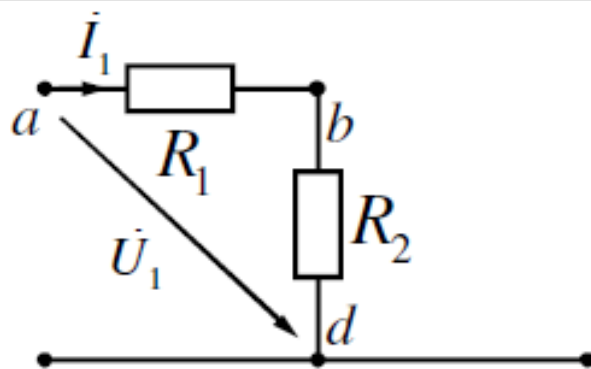$R_1 = 10 \Omega$; $R_2 = 20 \Omega$; $R_3 = 30 \Omega$; Tìm Z ?




$$\left. \begin{aligned} Z_{11} &= \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} \Big|_{\dot{I}_2=0} \\ \dot{U}_1 &= (R_1 + R_2) \dot{I}_1 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{aligned} Z_{11} &= R_1 + R_2 \\ &= 10 + 20 \\ &= \boxed{30 \Omega} \end{aligned}$$

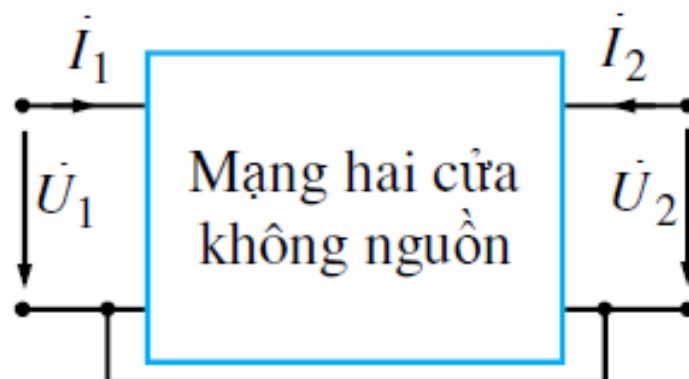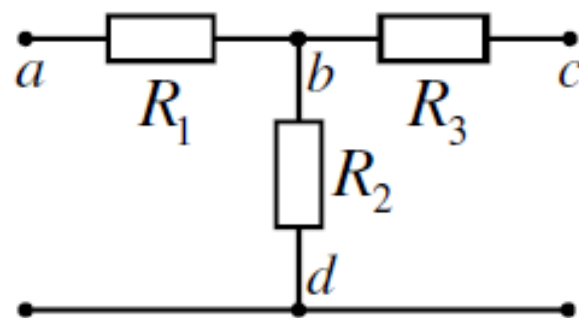



$$\begin{cases} \dot{U}_1 = Z_{11} \dot{I}_1 + Z_{12} \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_{21} \dot{I}_1 + Z_{22} \dot{I}_2 \end{cases}$$

VD1

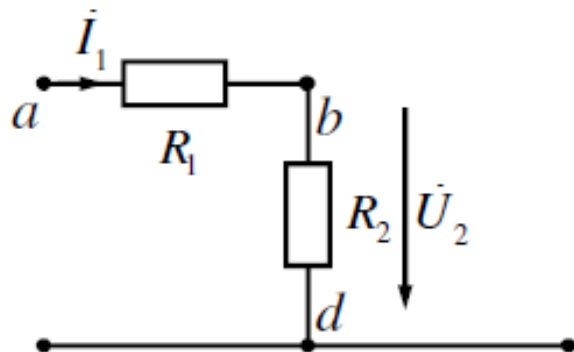$R_1 = 10 \Omega$; $R_2 = 20 \Omega$; $R_3 = 30 \Omega$; Tìm Z ?




$$\left. \begin{aligned} Z_{21} &= \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1} \Big|_{i_2=0} \\ \dot{U}_2 &= R_2 \dot{I}_1 \end{aligned} \right\} \rightarrow Z_{21} = R_2 = \boxed{20 \Omega}$$

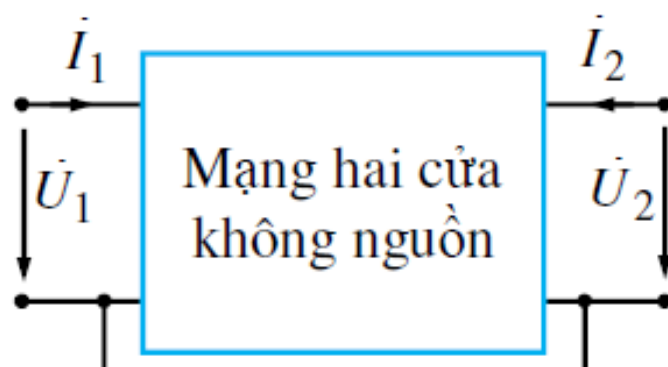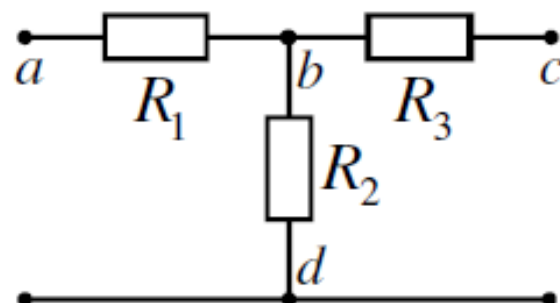



$$\begin{cases} \dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 \end{cases}$$

VD1

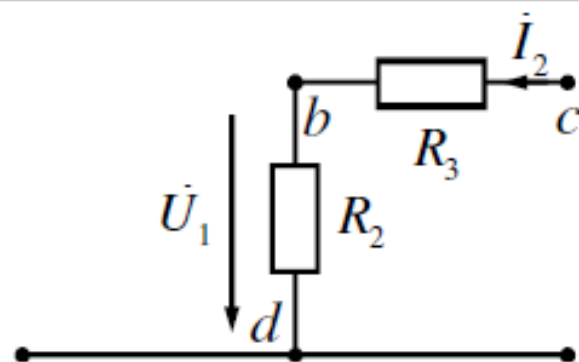$R_1 = 10 \, \Omega$; $R_2 = 20 \, \Omega$; $R_3 = 30 \, \Omega$; Tìm Z ?




$$\left. \begin{aligned} Z_{12} &= \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_2} \Big|_{\dot{I}_1=0} \\ \dot{U}_1 &= R_2 \dot{I}_2 \end{aligned} \right\} \rightarrow Z_{12} = R_2 = \boxed{20 \, \Omega}$$

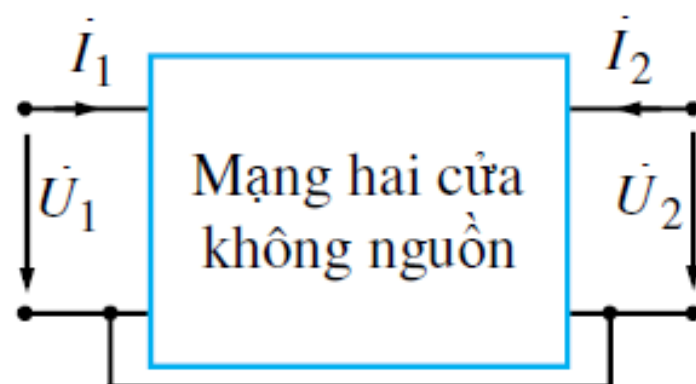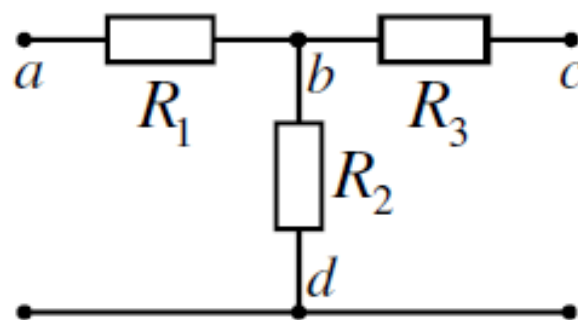



$$\begin{cases} \dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 \end{cases}$$

VD1

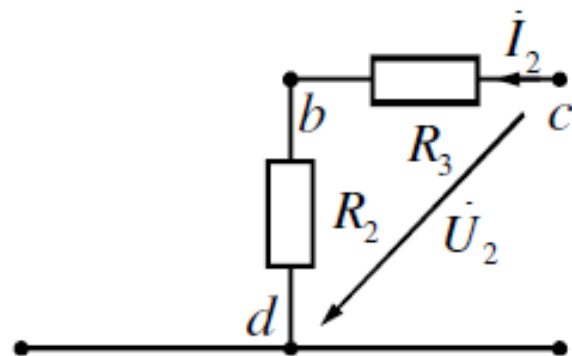$R_1 = 10 \Omega$; $R_2 = 20 \Omega$; $R_3 = 30 \Omega$; Tìm Z ?



$$\left. \begin{aligned} Z_{22} &= \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} \Big|_{\dot{I}_1=0} \\ \dot{U}_1 &= (R_2 + R_3)\dot{I}_2 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{aligned} Z_{22} &= R_2 + R_3 \\ &= 20 + 30 \\ &= \boxed{50 \Omega} \end{aligned}$$

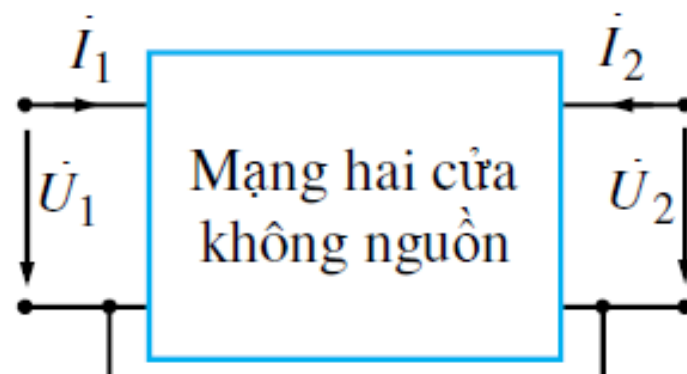
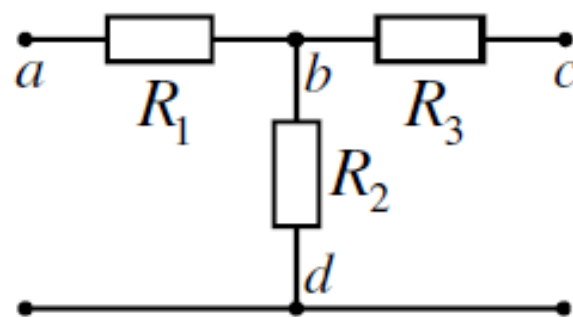


$$\begin{cases} \dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 \end{cases}$$


VD1

$R_1 = 10 \Omega; R_2 = 20 \Omega; R_3 = 30 \Omega; \text{ Tìm } \mathbf{Z}?$

Cách 1

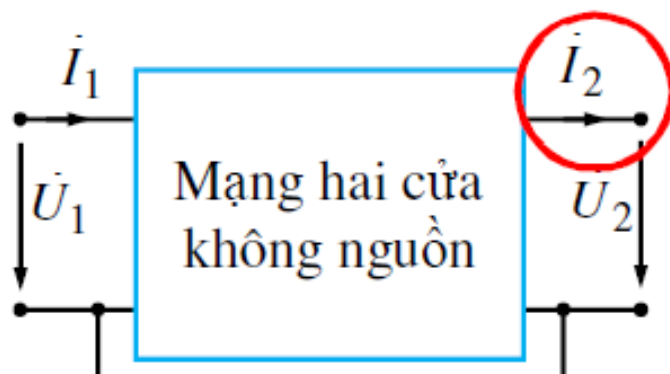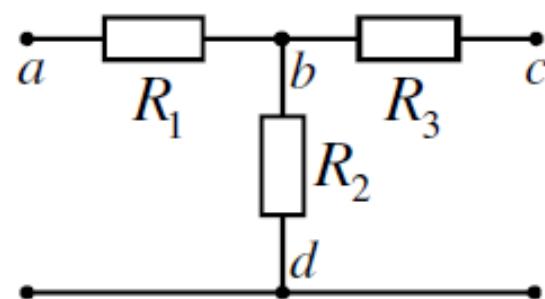
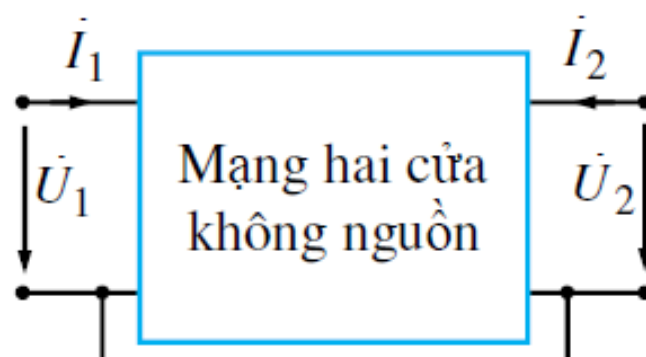
$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 30 & -20 \\ 20 & -50 \end{bmatrix} \Omega$$




$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 30 & 20 \\ 20 & 50 \end{bmatrix} \Omega$$

VD1

$$R_1 = 10 \, \Omega; R_2 = 20 \, \Omega; R_3 = 30 \, \Omega; \text{ Tìm } \mathbf{Z}?$$

Cách 2

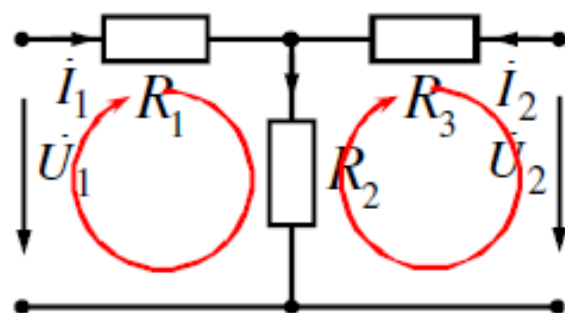


$$\left. \begin{aligned} \dot{U}_1 &= \dot{U}_{R1} + \dot{U}_{R2} = R_1 \dot{I}_1 + R_2 (\dot{I}_1 + \dot{I}_2) = (R_1 + R_2) \dot{I}_1 + R_2 \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 &= \dot{U}_{R3} + \dot{U}_{R2} = R_3 \dot{I}_2 + R_2 (\dot{I}_1 + \dot{I}_2) = R_2 \dot{I}_1 + (R_2 + R_3) \dot{I}_2 \end{aligned} \right\}$$

$$\rightarrow \left\{ \begin{aligned} \dot{U}_1 &= (R_1 + R_2) \dot{I}_1 + R_2 \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 &= R_2 \dot{I}_1 + (R_2 + R_3) \dot{I}_2 \end{aligned} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{aligned} Z_{11} &= R_1 + R_2 = 30 \, \Omega \\ Z_{12} &= R_2 = 20 \, \Omega \\ Z_{21} &= R_2 = 20 \, \Omega \\ Z_{22} &= R_2 + R_3 = 50 \, \Omega \end{aligned} \right.$$

Bộ thông số \mathbf{Y} (1)




- Gọi là bộ số tổng dẫn.

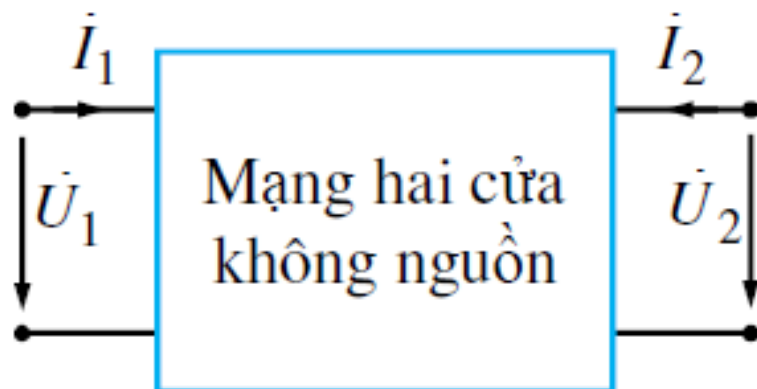

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} = [\mathbf{Y}] \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix}$$


Bộ thông số \mathbf{Y} (2)
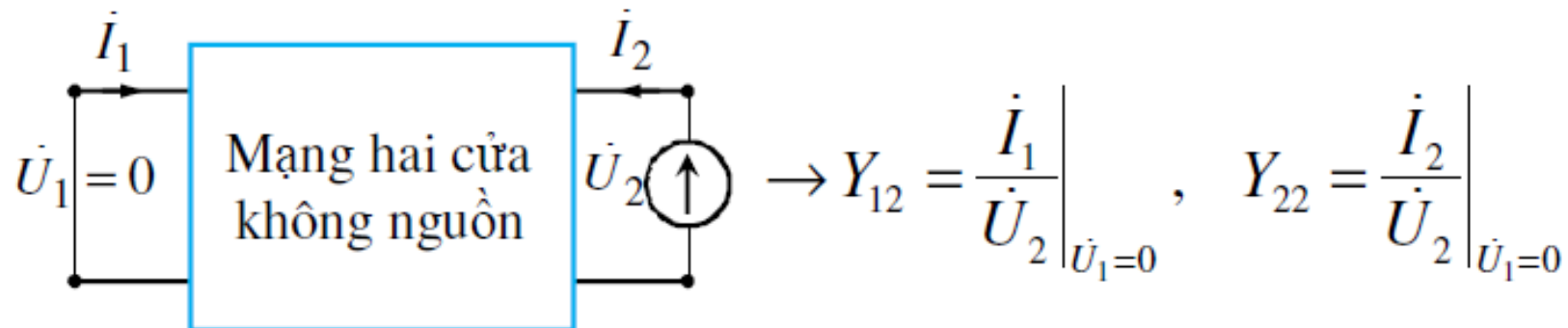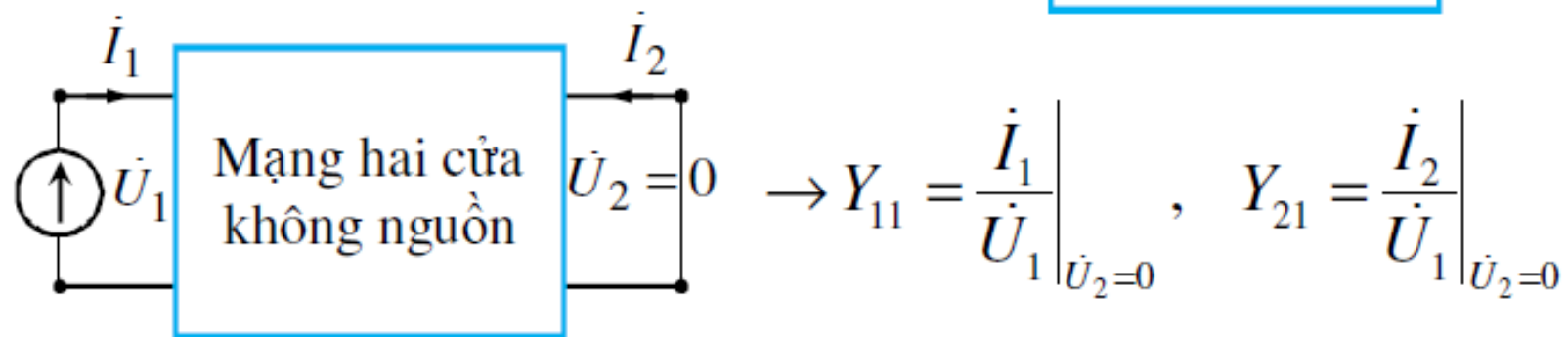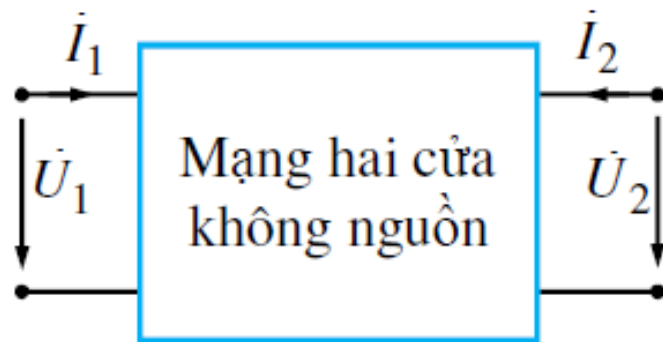
$$\begin{cases} \dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 \end{cases}$$



Bộ thông số \mathbf{H} (1)



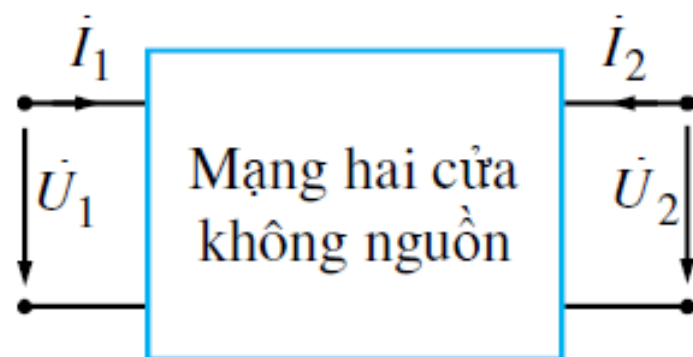
- Còn gọi là bộ số lai (H: hybrid).
- Dùng để mô tả các linh kiện điện tử (ví dụ transistor).



$$\begin{cases} \dot{U}_1 = H_{11}\dot{I}_1 + H_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = H_{21}\dot{I}_1 + H_{22}\dot{U}_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} = [\mathbf{H}] \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix}$$


Bộ thông số \mathbf{H} (2)
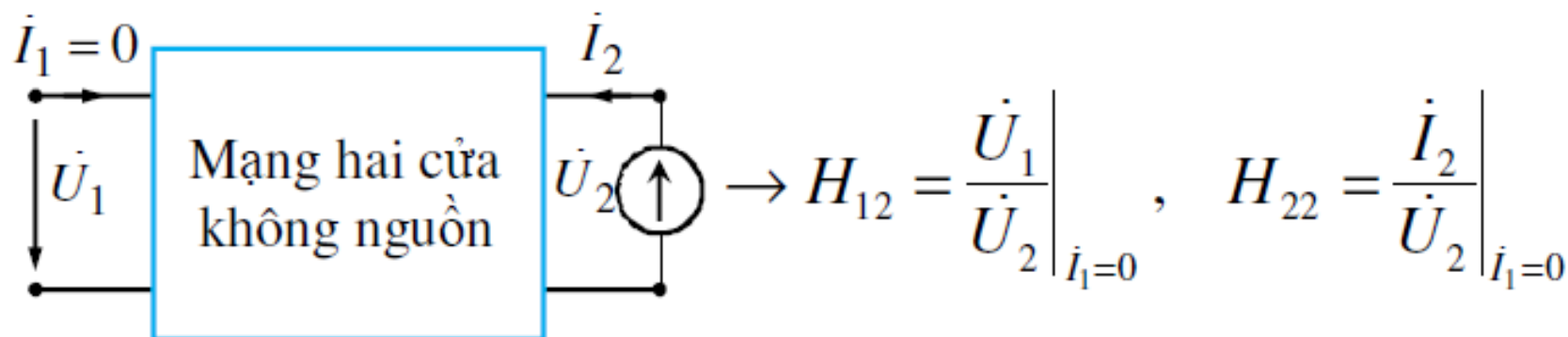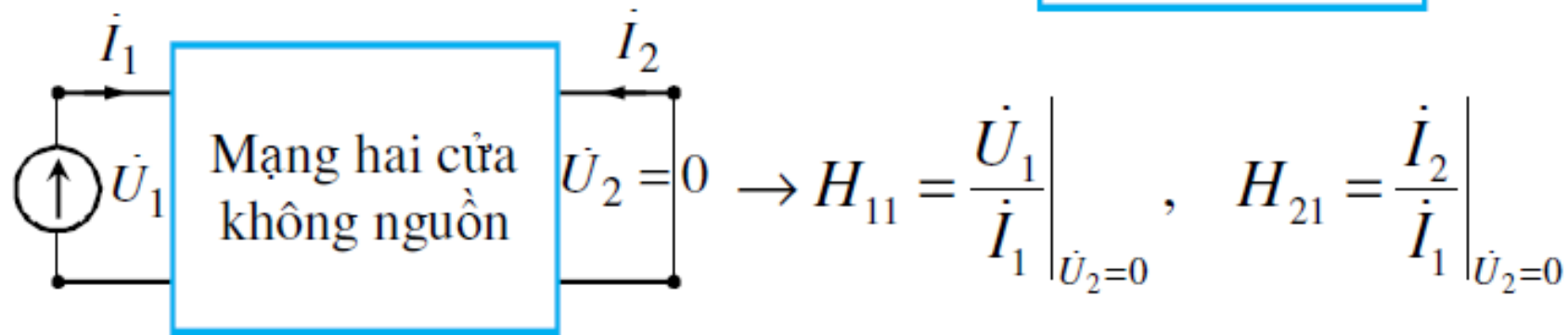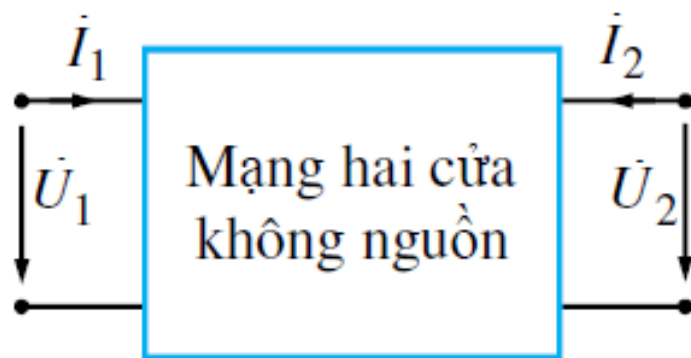
$$\begin{cases} \dot{U}_1 = H_{11}\dot{I}_1 + H_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = H_{21}\dot{I}_1 + H_{22}\dot{U}_2 \end{cases}$$





Bộ thông số **G** (1)

- Còn gọi là bộ số lai nghịch đảo.

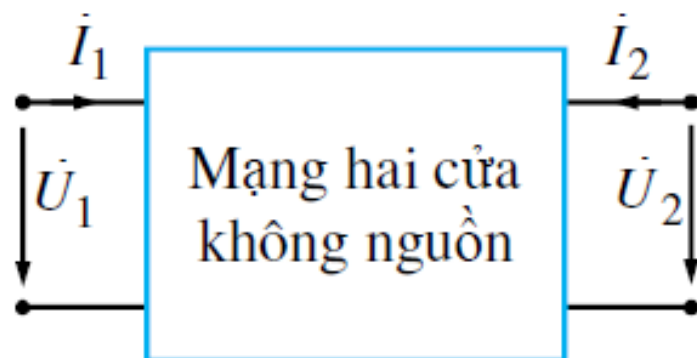


$$\begin{cases} \dot{I}_1 = G_{11}\dot{U}_1 + G_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = G_{21}\dot{U}_1 + G_{22}\dot{I}_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = [G] \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix}$$
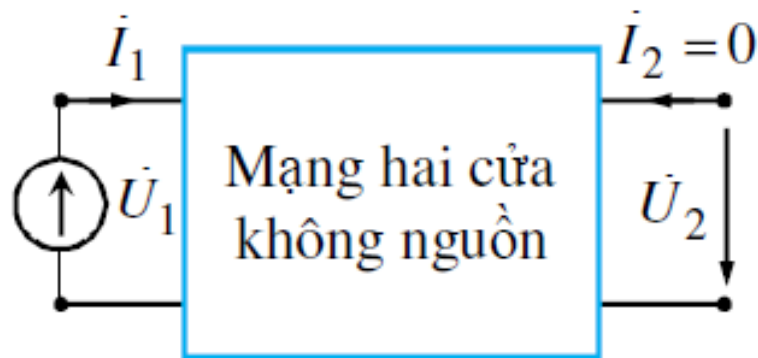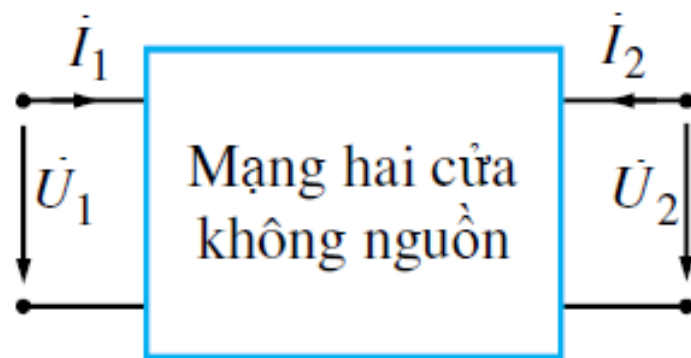
$$\begin{cases} \dot{I}_1 = G_{11}\dot{U}_1 + G_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = G_{21}\dot{U}_1 + G_{22}\dot{I}_2 \end{cases}$$




$$\rightarrow G_{11} = \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1} \right|_{\dot{I}_2=0}, \quad G_{21} = \left. \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} \right|_{\dot{I}_2=0}$$

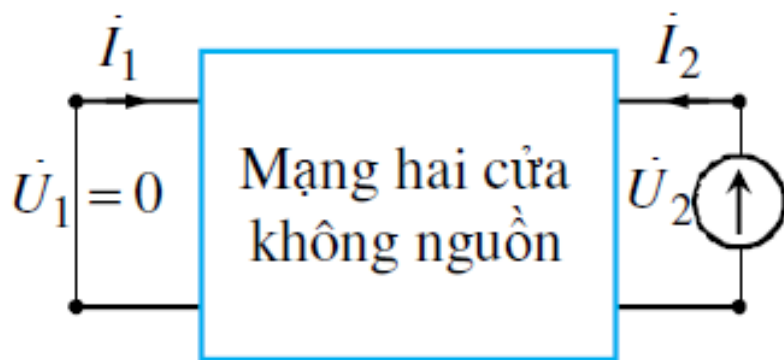

$$\rightarrow G_{12} = \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{I}_2} \right|_{\dot{U}_1=0}, \quad G_{22} = \left. \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} \right|_{\dot{U}_1=0}$$

Bộ thông số \mathbf{A} (1)


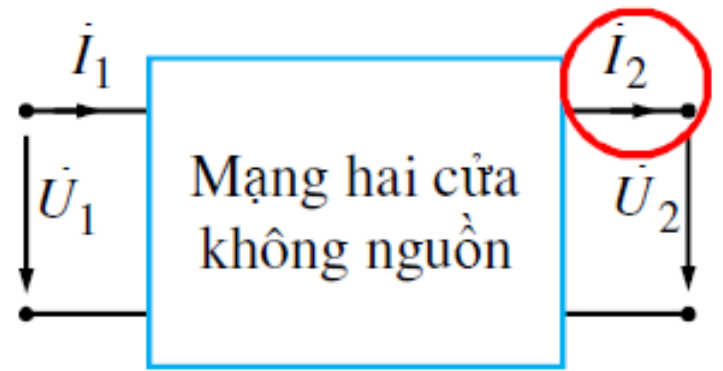
- Còn gọi là bộ số truyền tải.
- Ký hiệu khác: T(ransmission).
- Thường được dùng trong phân tích đường dây truyền tải (hệ thống điện, hệ thống liên lạc).




$$\begin{cases} \dot{U}_1 = A_{11}\dot{U}_2 + A_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 = A_{21}\dot{U}_2 + A_{22}\dot{I}_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = [\mathbf{A}] \begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix}$$

Bộ thông số A
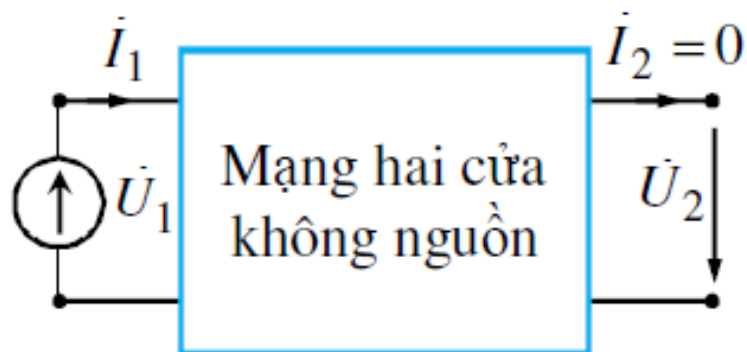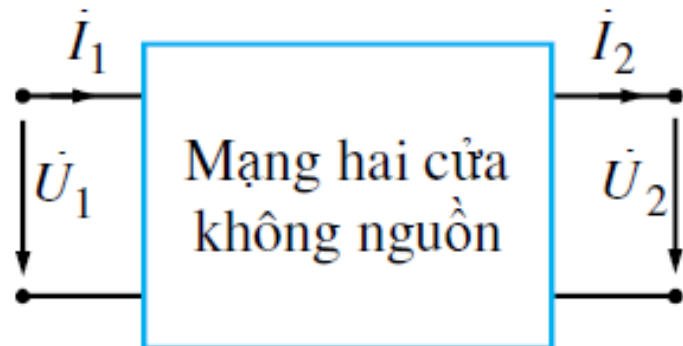
$$\begin{cases} \dot{U}_1 = A_{11}\dot{U}_2 + A_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 = A_{21}\dot{U}_2 + A_{22}\dot{I}_2 \end{cases}$$




$$\rightarrow A_{11} = \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} \right|_{\dot{I}_2=0}, \quad A_{21} = \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2} \right|_{\dot{I}_2=0}$$

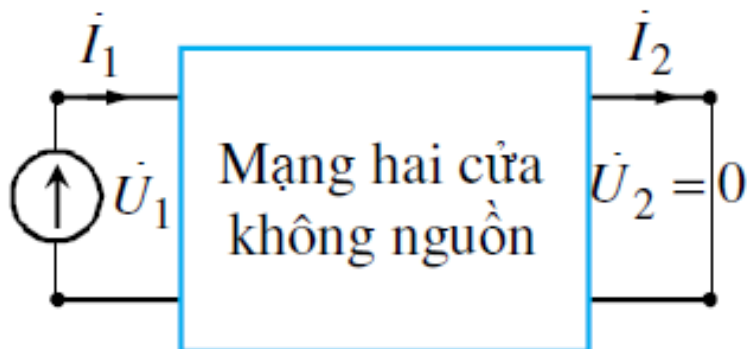

$$\rightarrow A_{12} = \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_2} \right|_{\dot{U}_2=0}, \quad A_{22} = \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{I}_2} \right|_{\dot{U}_2=0}$$

Bộ thông số B


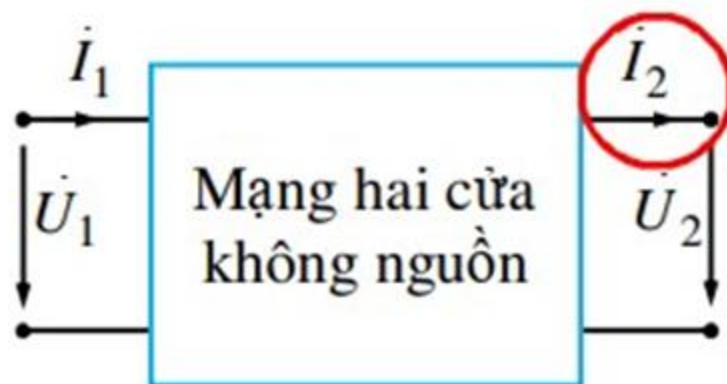
- Còn gọi là bộ số truyền tải ngược.
- Ký hiệu khác: $t(\text{ransmission})$.




$$\begin{cases} \dot{U}_2 = B_{11}\dot{U}_1 + B_{12}\dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 = B_{21}\dot{U}_1 + B_{22}\dot{I}_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = [B] \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix}$$

Bộ thông số B
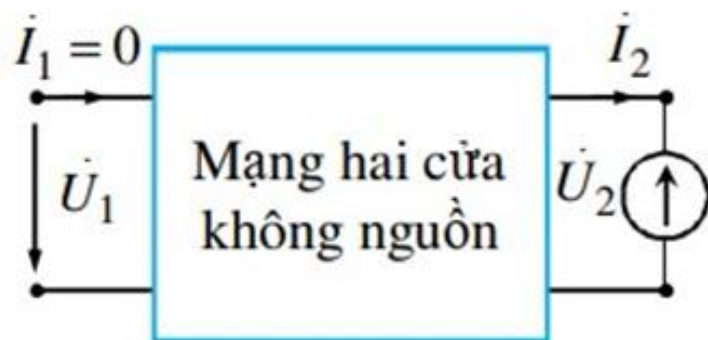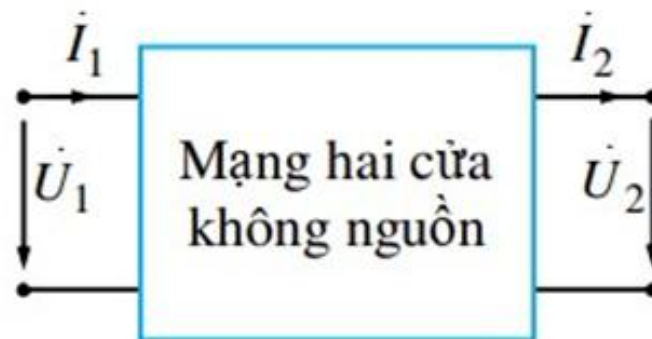
$$\begin{cases} \dot{U}_2 = B_{11}\dot{U}_1 + B_{12}\dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 = B_{21}\dot{U}_1 + B_{22}\dot{I}_1 \end{cases}$$




$$\rightarrow B_{11} = \left. \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} \right|_{\dot{I}_1=0}, \quad B_{21} = \left. \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1} \right|_{\dot{I}_1=0}$$

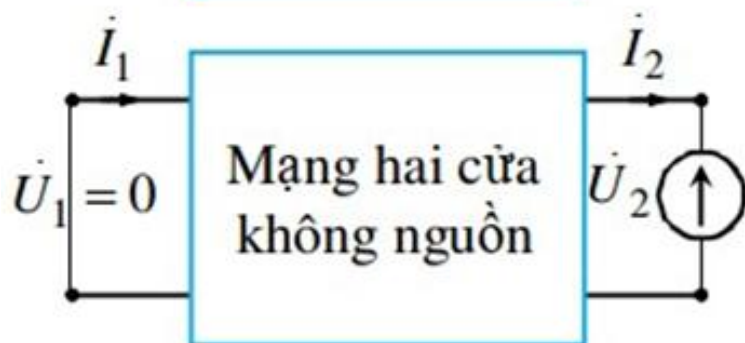

$$\rightarrow B_{12} = \left. \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{U}_1=0}, \quad B_{22} = \left. \frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{U}_1=0}$$

2.3. Quan hệ giữa các bộ thông số

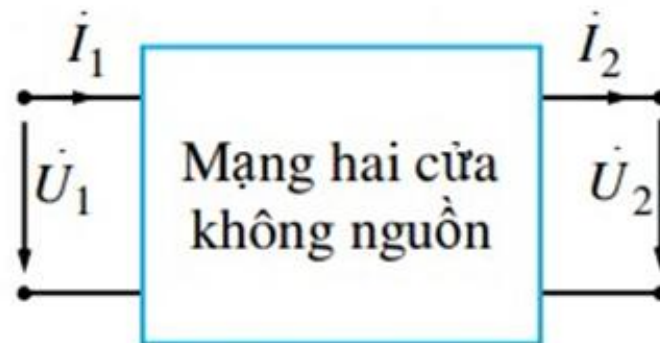

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = [Z] \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = [Z]^{-1} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} = [Y] \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow [Y] = [Z]^{-1}$$

$$[G] = [H]^{-1}$$

$$\left\{ \begin{aligned} \dot{U}_1 &= H_{11}\dot{I}_1 + H_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 &= H_{21}\dot{I}_1 + H_{22}\dot{U}_2 \rightarrow \dot{U}_2 = -\frac{H_{12}}{H_{22}}\dot{I}_1 + \frac{1}{H_{22}}\dot{I}_2 \end{aligned} \right\}$$


$$\rightarrow \dot{U}_1 = \left(H_{11} - \frac{H_{12}H_{21}}{H_{22}} \right) \dot{I}_1 + \frac{H_{12}}{H_{22}} \dot{I}_2$$

$$\rightarrow \begin{cases} \dot{U}_1 = \left(H_{11} - \frac{H_{12}H_{21}}{H_{22}} \right) \dot{I}_1 + \frac{H_{12}}{H_{22}} \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = -\frac{H_{12}}{H_{21}} \dot{I}_1 + \frac{1}{H_{22}} \dot{I}_2 \end{cases} \rightarrow \mathbf{Z} = \begin{bmatrix} H_{11} - \frac{H_{12}H_{21}}{H_{22}} & \frac{H_{12}}{H_{22}} \\ -\frac{H_{12}}{H_{22}} & \frac{1}{H_{22}} \end{bmatrix}$$

VD1

$$\dot{E} = 220 \text{ V}; Z_t = j50 \, \Omega; \mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 10 & j20 \\ j20 & 40 \end{bmatrix} \Omega.$$

1. Viết hệ phương trình bộ số,
2. Viết phương trình dòng/áp/...,
3. Giải hệ phương trình.

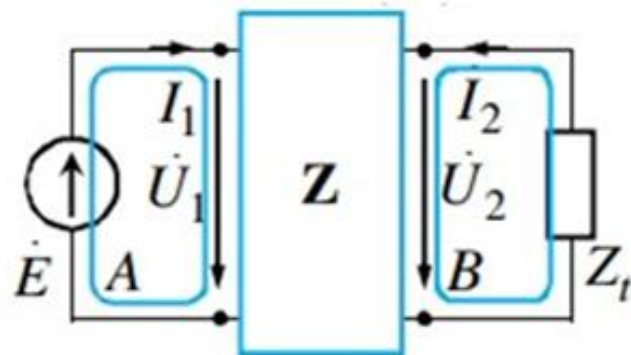


VD1

$$\dot{E} = 220 \text{ V}; Z_t = j50 \Omega; \mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 10 & j20 \\ j20 & 40 \end{bmatrix} \Omega.$$

1. Viết hệ phương trình bộ số,
2. Viết phương trình dòng/áp/...,
3. Giải hệ phương trình.


$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \dot{U}_1 = 10\dot{I}_1 + j20\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = j20\dot{I}_1 + 40\dot{I}_2 \\ A: \dot{U}_1 = \dot{E} \\ B: Z_t\dot{I}_2 + \dot{U}_2 = 0 \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 220 \angle 0^\circ = 10\dot{I}_1 + j20\dot{I}_2 \\ -j50\dot{I}_2 = j20\dot{I}_1 + 40\dot{I}_2 \end{array} \right\}$$
$$\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \dot{I}_1 = 14,09 + j4,94 \text{ A} \\ \dot{I}_2 = -2,47 - j3,96 \text{ A} \end{array} \right.$$

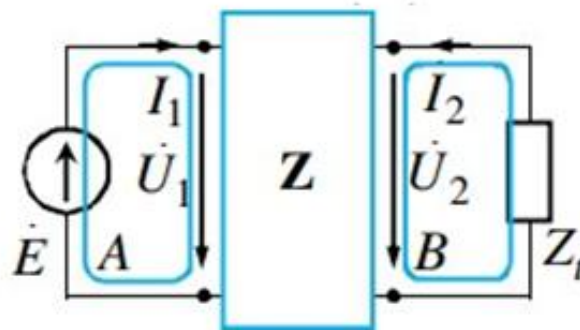

VD2

$$\begin{aligned} \dot{E} &= 220 \text{ V}; \\ Z_1 &= 20 \Omega; \quad Z_t = j50 \Omega; \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 200 \\ 0,04 & 3 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$


1. Viết hệ phương trình bộ số,
2. Viết phương trình dòng/áp/...,
3. Giải hệ phương trình.

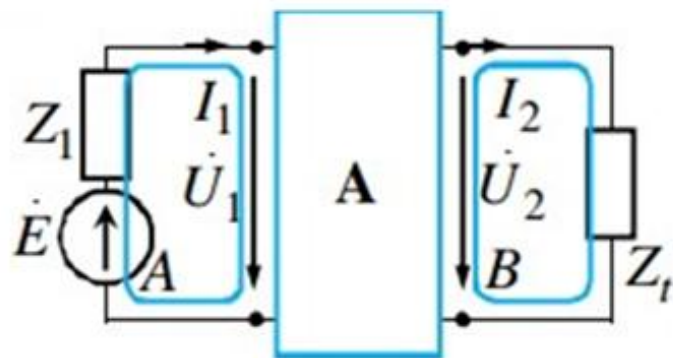

VD2

$$\begin{aligned} \dot{E} &= 220 \text{ V}; \\ Z_1 &= 20 \Omega; \quad Z_t = j50 \Omega; \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 200 \\ 0,04 & 3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

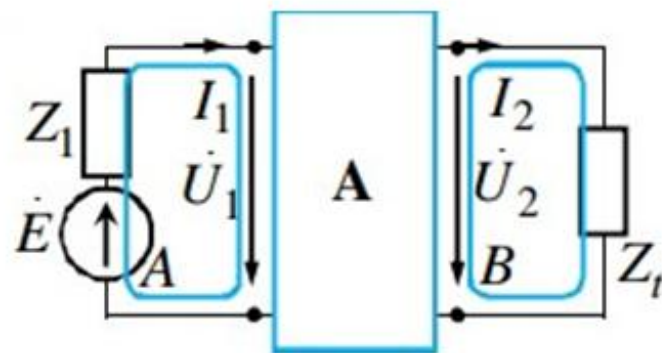1. Viết hệ phương trình bộ số,
2. Viết phương trình dòng/áp/...,
3. Giải hệ phương trình.




$$\begin{aligned} \begin{cases} \dot{U}_1 = A_{11}\dot{U}_2 + A_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 = A_{21}\dot{U}_2 + A_{22}\dot{I}_2 \end{cases} &\rightarrow \begin{cases} \dot{U}_1 = 3\dot{U}_2 + 200\dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 = 0,04\dot{U}_2 + 3\dot{I}_2 \end{cases} \\ \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 200 \\ 0,04 & 3 \end{bmatrix} &\rightarrow \begin{cases} A: 20\dot{I}_1 + \dot{U}_1 = 220 \\ B: j50\dot{I}_2 - \dot{U}_2 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\dot{I}_1 = 2,46 - j0,11 \text{ A}$$

$$\dot{I}_2 = 0,55 - j0,40 \text{ A}$$

VD3


$$\begin{aligned} \dot{E} &= 200 \text{ V}; Z_n = 5 \, \Omega; \\ Z_f &= j10 \, \Omega; Z_t = -j20 \, \Omega; \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 0,0455 & -0,0182 \\ -0,0182 & 0,0273 \end{bmatrix} \text{ S.} \end{aligned}$$

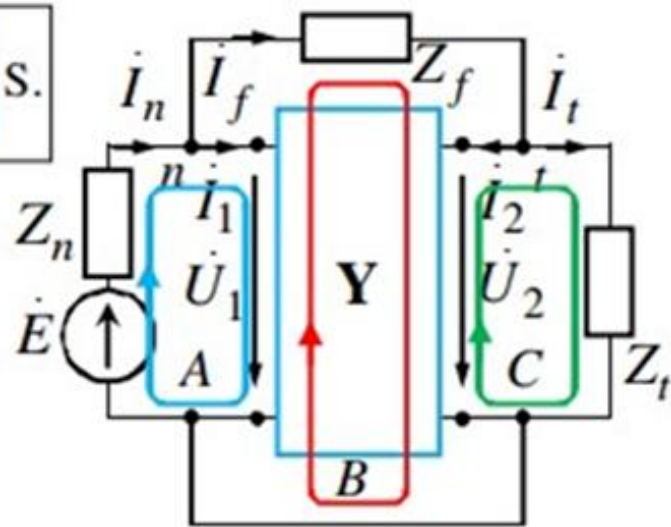

VD3

$$\begin{aligned} \dot{E} &= 200 \text{ V}; Z_n = 5 \, \Omega; \\ Z_f &= j10 \, \Omega; Z_t = -j20 \, \Omega; \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 0,0455 & -0,0182 \\ -0,0182 & 0,0273 \end{bmatrix} \text{ S.} \end{aligned}$$

Cách 1

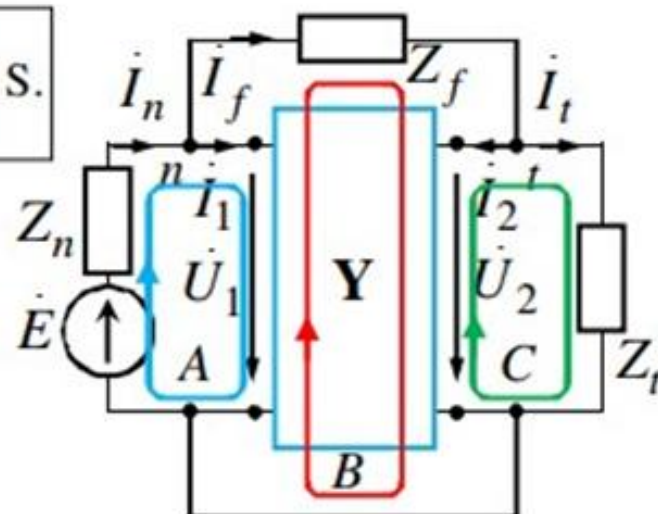


$$\left\{ \begin{aligned} \dot{I}_1 &= Y_{11} \dot{U}_1 + Y_{12} \dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 &= Y_{21} \dot{U}_1 + Y_{22} \dot{U}_2 \\ n: \dot{I}_n - \dot{I}_1 - \dot{I}_f &= 0 \\ t: \dot{I}_f - \dot{I}_2 - \dot{I}_t &= 0 \\ A: Z_n \dot{I}_n + \dot{U}_1 &= \dot{E} \\ B: Z_f \dot{I}_f - \dot{U}_1 + \dot{U}_2 &= 0 \\ C: \dot{U}_2 - Z_t \dot{I}_t &= 0 \end{aligned} \right.$$

$$\rightarrow \begin{cases} \dot{I}_n = 12,80 + j7,99 \text{ A} \\ \dot{I}_t = 7,20 + j10,40 \text{ A} \end{cases}$$

VD3

$$\begin{aligned} \dot{E} &= 200 \text{ V}; Z_n = 5 \, \Omega; \\ Z_f &= j10 \, \Omega; Z_t = -j20 \, \Omega; \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 0,0455 & -0,0182 \\ -0,0182 & 0,0273 \end{bmatrix} \text{ S.} \end{aligned}$$

Cách 2

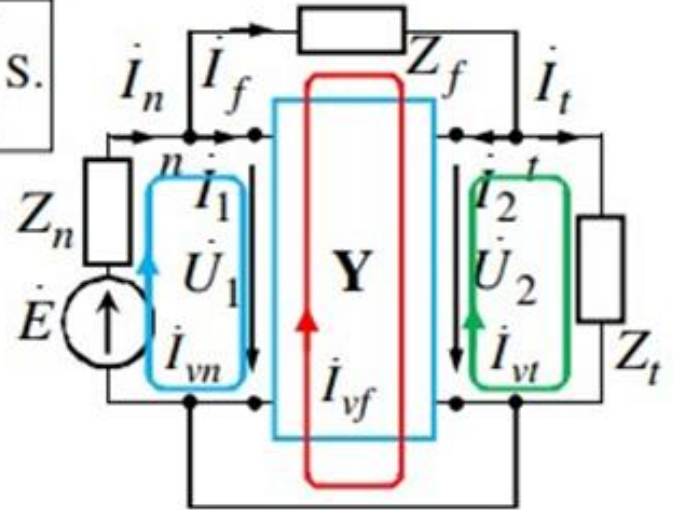

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 = \dot{I}_{vn} - \dot{I}_{vf} \\ \dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 = \dot{I}_{vf} - \dot{I}_{vt} \\ Z_n \dot{I}_{vn} + \dot{U}_1 = \dot{E} \\ \dot{U}_2 - Z_t \dot{I}_{vt} = 0 \\ Z_f \dot{I}_{vf} - \dot{U}_1 + \dot{U}_2 = 0 \end{cases}$$


$$\rightarrow \begin{cases} \dot{I}_{vn} = 12,80 + j7,99 \text{ A} \\ \dot{I}_{vt} = 7,20 + j10,40 \text{ A} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dot{I}_n = 12,80 + j7,99 \text{ A} \\ \dot{I}_t = 7,20 + j10,40 \text{ A} \end{cases}$$

VD3

$$\begin{aligned} \dot{E} &= 200 \text{ V}; Z_n = 5 \, \Omega; \\ Z_f &= j10 \, \Omega; Z_t = -j20 \, \Omega; \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 0,0455 & -0,0182 \\ -0,0182 & 0,0273 \end{bmatrix} \text{ S.} \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} n: \dot{I}_n - \dot{I}_1 - \dot{I}_f &= 0 \\ t: \dot{I}_f - \dot{I}_2 - \dot{I}_t &= 0 \\ \begin{cases} \dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 = Y_{11}\dot{\phi}_n + Y_{12}\dot{\phi}_t \\ \dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 = Y_{21}\dot{\phi}_n + Y_{22}\dot{\phi}_t \end{cases} \\ \dot{I}_n = \frac{\dot{E} - \dot{\phi}_n}{Z_n} \\ \dot{I}_t = \frac{\dot{\phi}_t}{Z_t} \\ \dot{I}_f = \frac{\dot{\phi}_n - \dot{\phi}_t}{Z_f} \end{aligned} \right\}$$

Cách 3

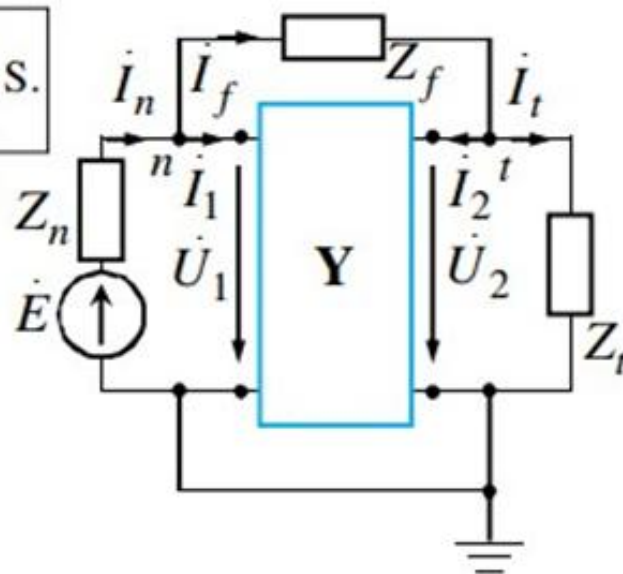


$$\rightarrow \begin{cases} (Z_n Z_f Y_{11} + Z_n + Z_f) \dot{\phi}_n + (Z_n Z_f Y_{12} - Z_n) \dot{\phi}_t = Z_f \dot{E} \\ (Z_t Z_f Y_{21} - Z_t) \dot{\phi}_n + (Z_t Z_f Y_{22} + Z_t + Z_f) \dot{\phi}_t = 0 \end{cases}$$

VD3

$$\begin{aligned} \dot{E} &= 200 \text{ V}; Z_n = 5 \, \Omega; \\ Z_f &= j10 \, \Omega; Z_t = -j20 \, \Omega; \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 0,0455 & -0,0182 \\ -0,0182 & 0,0273 \end{bmatrix} \text{ S.} \end{aligned}$$

Cách 3

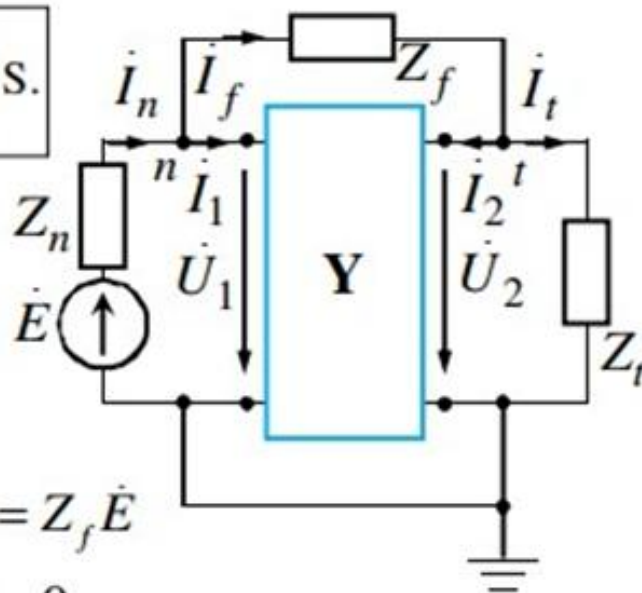


$$\begin{cases} (Z_n Z_f Y_{11} + Z_n + Z_f) \dot{\phi}_n + (Z_n Z_f Y_{12} - Z_n) \dot{\phi}_t = Z_f \dot{E} \\ (Z_t Z_f Y_{21} - Z_t) \dot{\phi}_n + (Z_t Z_f Y_{22} + Z_t + Z_f) \dot{\phi}_t = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \dot{\phi}_n = 135,99 - j39,97 \text{ V} \\ \dot{\phi}_t = 207,92 - j143,97 \text{ V} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dot{I}_n = \frac{\dot{E} - \dot{\phi}_n}{Z_n} = 12,80 + j7,99 \text{ A} \\ \dot{I}_t = \frac{\dot{\phi}_t}{Z_t} = 7,20 + j10,40 \text{ A} \end{cases}$$

VD4
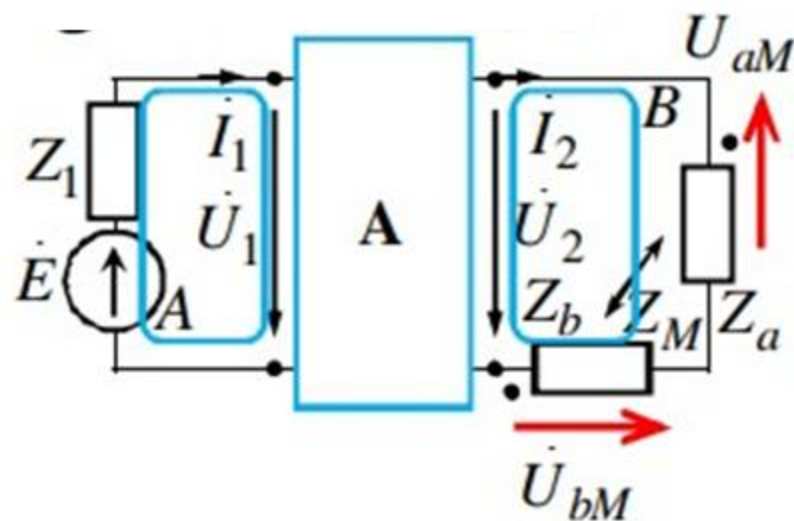
$$\begin{cases} \dot{U}_1 = A_{11}\dot{U}_2 + A_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 = A_{21}\dot{U}_2 + A_{22}\dot{I}_2 \\ Z_1\dot{I}_1 + \dot{U}_1 = \dot{E} \\ \dot{U}_2 = (Z_a + Z_b - 2Z_M)\dot{I}_2 \end{cases}$$



$$\dot{U}_{aM} = Z_M \dot{I}_2$$

$$\dot{U}_{bM} = Z_M \dot{I}_2$$



VD5

$$e = 10 + 20 \cos 5t \text{ V}; \mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 30 & 20 \\ 20 & 50 \end{bmatrix} \Omega; i_1 = ?$$

Xét nguồn một chiều:


$$\begin{cases} U_{1DC} = 30I_{1DC} + 20I_{2DC} \\ U_{2DC} = 20I_{1DC} + 50I_{2DC} \\ 10I_{1DC} + U_{1DC} = 10 \\ U_{2DC} = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow I_{1DC} = 0,31 \text{ A}$$

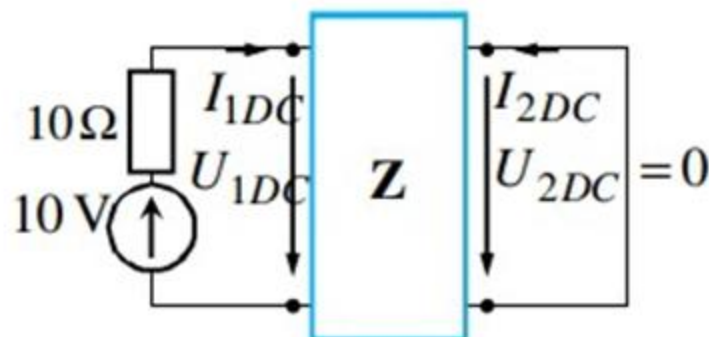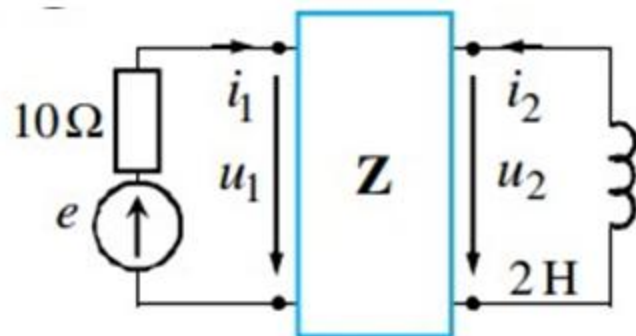

VD5

$$e = 10 + 20\cos 5t \text{ V}; \mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 30 & 20 \\ 20 & 50 \end{bmatrix} \Omega; i_1 = ?$$

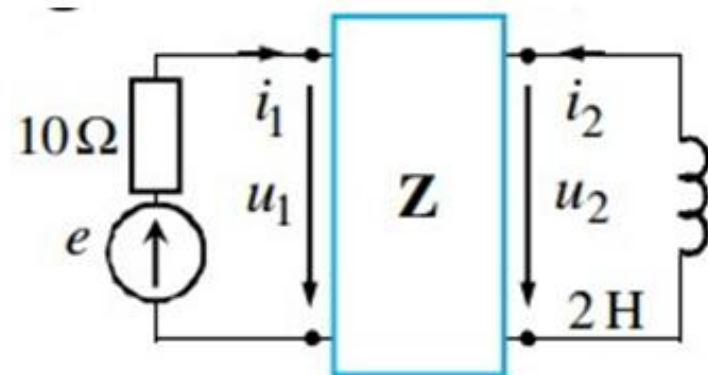



VD5

$$e = 10 + 20 \cos 5t \text{ V}; \mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 30 & 20 \\ 20 & 50 \end{bmatrix} \Omega; i_1 = ?$$

Xét nguồn xoay chiều:



$$\begin{cases} \dot{U}_{1AC} = 30\dot{I}_{1AC} + 20\dot{I}_{2AC} \\ \dot{U}_{2AC} = 20\dot{I}_{1AC} + 50\dot{I}_{2AC} \\ 10\dot{I}_{1AC} + \dot{U}_{1AC} = 20 \\ \dot{U}_{2AC} + j20\dot{I}_{2AC} = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \dot{I}_{1AC} = 0,60 \angle -4,76^\circ \rightarrow i_{1AC}(t) = 0,60 \cos(5t - 4,76^\circ) \text{ A}$$

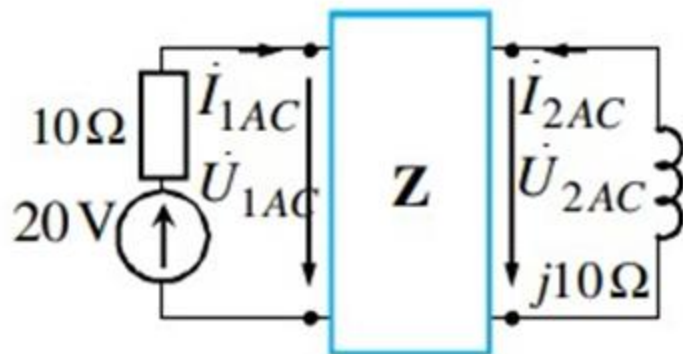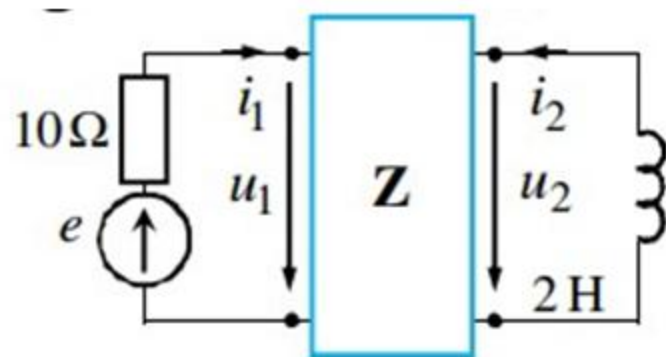


VD5
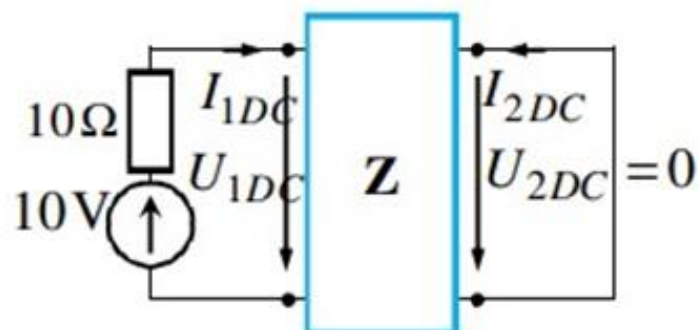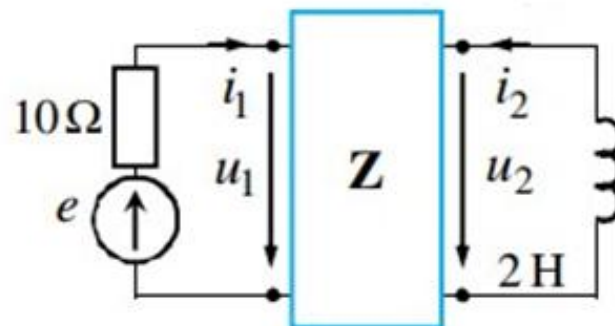
$$e = 10 + 20\cos 5t \text{ V}; \mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 30 & 20 \\ 20 & 50 \end{bmatrix} \Omega; i_1 = ?$$



$$I_{1DC} = 0,31 \text{ A}$$

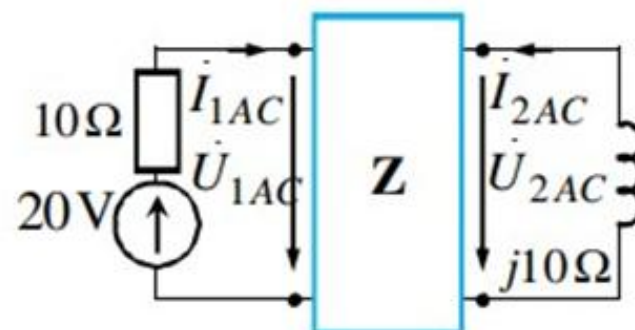

$$i_{1AC}(t) = 0,60 \cos(5t - 4,76^\circ) \text{ A}$$

$$\rightarrow i_1(t) = 0,31 + 0,60 \cos(5t - 4,76^\circ) \text{ A}$$

VD6

$$\begin{aligned} \dot{E} &= 220 \text{ V}; Z_2 = j10 \, \Omega; \\ Z_a &= j20 \, \Omega; Z_b = -j40 \, \Omega; Z_c = 5 \, \Omega; \quad \mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 30 & 20 \\ 20 & 50 \end{bmatrix} \Omega. \end{aligned}$$


Cách 1

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = 30\dot{I}_1 + 20\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = 20\dot{I}_1 + 50\dot{I}_2 \\ b: \dot{I}_1 + \dot{I}_2 - \dot{I}_c = 0 \\ A: \dot{U}_1 + Z_a\dot{I}_1 + Z_c\dot{I}_c = \dot{E} \\ B: Z_2\dot{I}_2 + \dot{U}_2 + Z_b\dot{I}_2 + Z_c\dot{I}_c = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \dot{I}_1 = 6,27 - j3,64 \text{ A} \\ \dot{I}_2 = -2,89 + j0,076 \text{ A} \\ \dot{I}_c = 3,38 - j3,56 \text{ A} \end{cases}$$



Cách 2?

Kết nối các mạng hai cửa

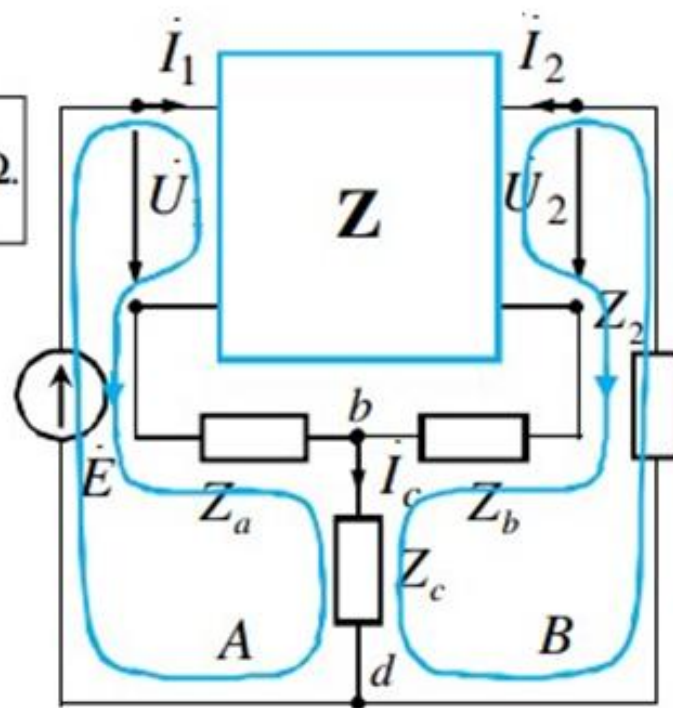


2.4. Kết nối mạng 2 cửa: Nối tiếp

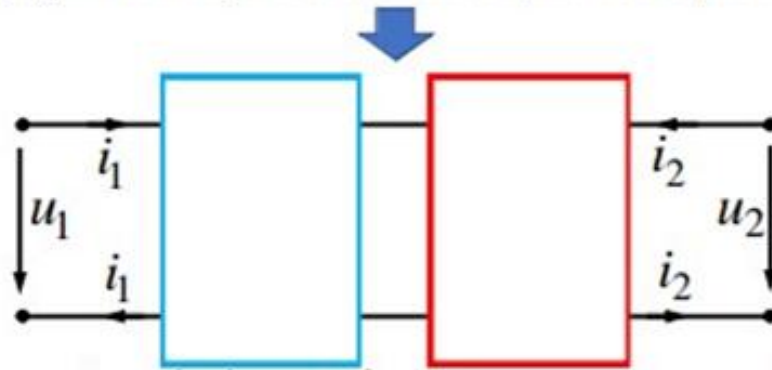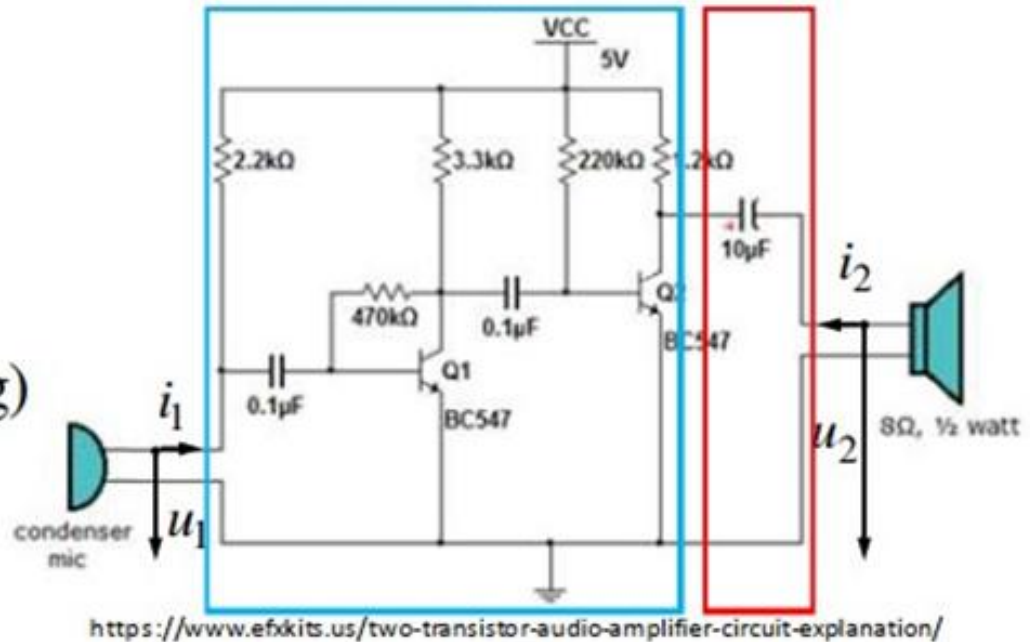
1. Nối tiếp
2. Song song
3. Xâu chuỗi (tầng)
4. Lai 1
5. Lai 2



Nối tiếp

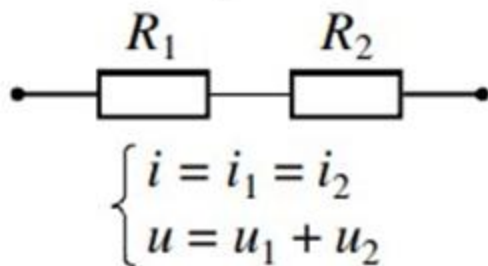
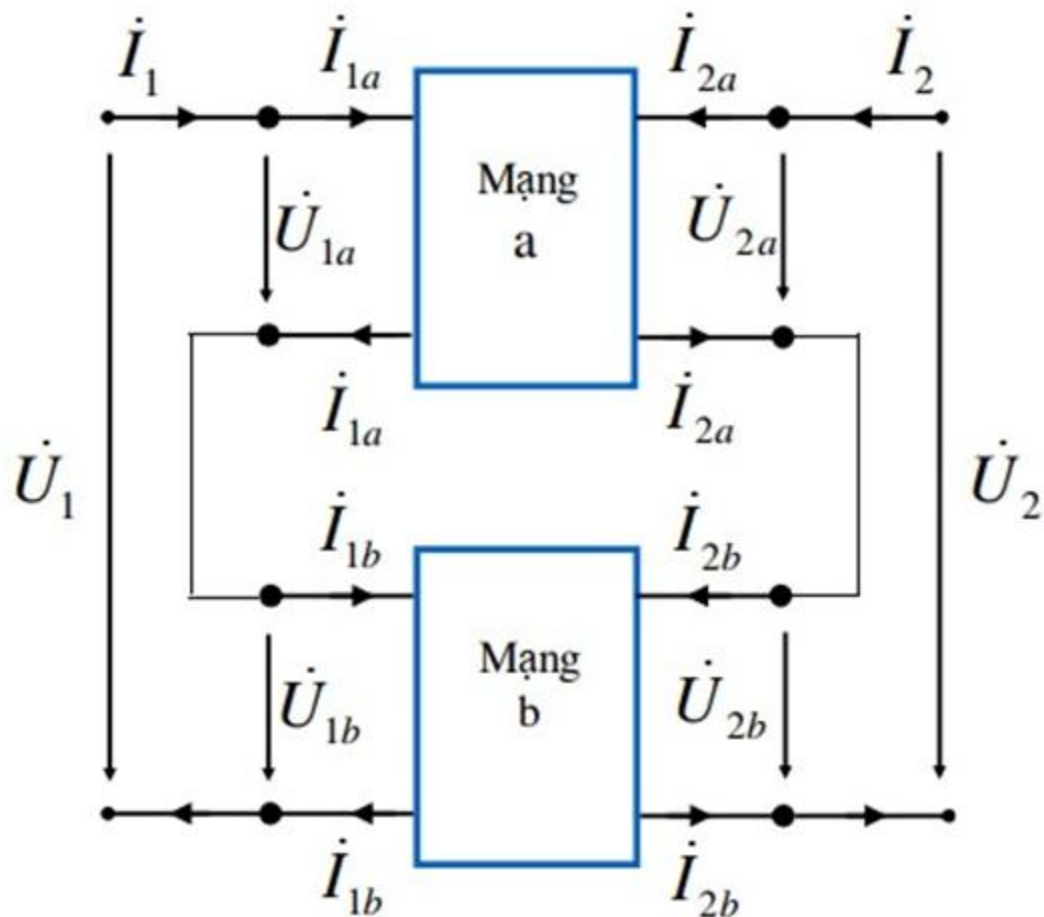
$$\begin{cases} \dot{I}_1 = \dot{I}_{1a} = \dot{I}_{1b} \\ \dot{U}_1 = \dot{U}_{1a} + \dot{U}_{1b} \\ \dot{I}_2 = \dot{I}_{2a} = \dot{I}_{2b} \\ \dot{U}_2 = \dot{U}_{2a} + \dot{U}_{2b} \end{cases}$$






$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{I}_1 = \dot{I}_{1a} = \dot{I}_{1b} \\ \dot{U}_1 = \dot{U}_{1a} + \dot{U}_{1b} \\ \dot{I}_2 = \dot{I}_{2a} = \dot{I}_{2b} \\ \dot{U}_2 = \dot{U}_{2a} + \dot{U}_{2b} \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} \boxed{\text{Mạng a:}} \\ \left\{ \begin{array}{l} \dot{U}_{1a} = Z_{11a} \dot{I}_{1a} + Z_{12a} \dot{I}_{2a} \\ \dot{U}_{2a} = Z_{21a} \dot{I}_{1a} + Z_{22a} \dot{I}_{2a} \end{array} \right. \\ \boxed{\text{Mạng b:}} \\ \left\{ \begin{array}{l} \dot{U}_{1b} = Z_{11b} \dot{I}_{1b} + Z_{12b} \dot{I}_{2b} \\ \dot{U}_{2b} = Z_{21b} \dot{I}_{1b} + Z_{22b} \dot{I}_{2b} \end{array} \right. \\ \dot{I}_1 = \dot{I}_{1a} = \dot{I}_{1b} \\ \dot{I}_2 = \dot{I}_{2a} = \dot{I}_{2b} \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \dot{U}_{1a} = Z_{11a} \dot{I}_1 + Z_{12a} \dot{I}_2 \\ \dot{U}_{2a} = Z_{21a} \dot{I}_1 + Z_{22a} \dot{I}_2 \end{array} \right. \\ \left\{ \begin{array}{l} \dot{U}_{1b} = Z_{11b} \dot{I}_1 + Z_{12b} \dot{I}_2 \\ \dot{U}_{2b} = Z_{21b} \dot{I}_1 + Z_{22b} \dot{I}_2 \end{array} \right. \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{I}_1 = \dot{I}_{1a} = \dot{I}_{1b} \\ \dot{U}_1 = \dot{U}_{1a} + \dot{U}_{1b} \\ \dot{I}_2 = \dot{I}_{2a} = \dot{I}_{2b} \\ \dot{U}_2 = \dot{U}_{2a} + \dot{U}_{2b} \end{array} \right. \left| \begin{array}{l} \boxed{\text{Mạng a:}} \left\{ \begin{array}{l} \dot{U}_{1a} = Z_{11a} \dot{I}_1 + Z_{12a} \dot{I}_2 \\ \dot{U}_{2a} = Z_{21a} \dot{I}_1 + Z_{22a} \dot{I}_2 \end{array} \right. \\ \boxed{\text{Mạng b:}} \left\{ \begin{array}{l} \dot{U}_{1b} = Z_{11b} \dot{I}_1 + Z_{12b} \dot{I}_2 \\ \dot{U}_{2b} = Z_{21b} \dot{I}_1 + Z_{22b} \dot{I}_2 \\ \dot{U}_1 = \dot{U}_{1a} + \dot{U}_{1b} \\ \dot{U}_2 = \dot{U}_{2a} + \dot{U}_{2b} \end{array} \right. \end{array} \right\} \rightarrow$$



$$\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \dot{U}_1 = \dot{U}_{1a} + \dot{U}_{1b} = (Z_{11a} \dot{I}_1 + Z_{12a} \dot{I}_2) + (Z_{11b} \dot{I}_1 + Z_{12b} \dot{I}_2) \\ \dot{U}_2 = \dot{U}_{2a} + \dot{U}_{2b} = (Z_{21a} \dot{I}_1 + Z_{22a} \dot{I}_2) + (Z_{21b} \dot{I}_1 + Z_{22b} \dot{I}_2) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{I}_1 = \dot{I}_{1a} = \dot{I}_{1b} \\ \dot{U}_1 = \dot{U}_{1a} + \dot{U}_{1b} \\ \dot{I}_2 = \dot{I}_{2a} = \dot{I}_{2b} \\ \dot{U}_2 = \dot{U}_{2a} + \dot{U}_{2b} \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} \begin{array}{l} \dot{U}_1 = \dot{U}_{1a} + \dot{U}_{1b} = (Z_{11a}\dot{I}_1 + Z_{12a}\dot{I}_2) + (Z_{11b}\dot{I}_1 + Z_{12b}\dot{I}_2) \\ \dot{U}_2 = \dot{U}_{1b} + \dot{U}_{2b} = (Z_{21a}\dot{I}_1 + Z_{22a}\dot{I}_2) + (Z_{21b}\dot{I}_1 + Z_{22b}\dot{I}_2) \end{array} \\ \Leftrightarrow \begin{array}{l} \dot{U}_1 = (Z_{11a} + Z_{11b})\dot{I}_1 + (Z_{12a} + Z_{12b})\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = (Z_{21a} + Z_{21b})\dot{I}_1 + (Z_{22a} + Z_{22b})\dot{I}_2 \end{array} \\ \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11a} + Z_{11b} & Z_{12a} + Z_{12b} \\ Z_{21a} + Z_{21b} & Z_{22a} + Z_{22b} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = [Z] \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} \\ [Z_a] = \begin{bmatrix} Z_{11a} & Z_{12a} \\ Z_{21a} & Z_{22a} \end{bmatrix}; \quad [Z_b] = \begin{bmatrix} Z_{11b} & Z_{12b} \\ Z_{21b} & Z_{22b} \end{bmatrix} \end{array} \right\}$$

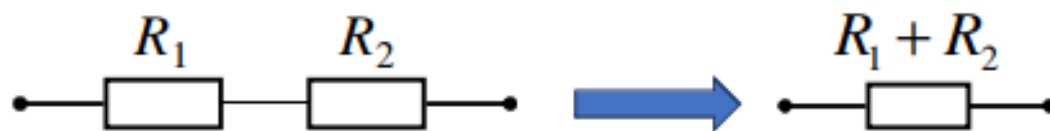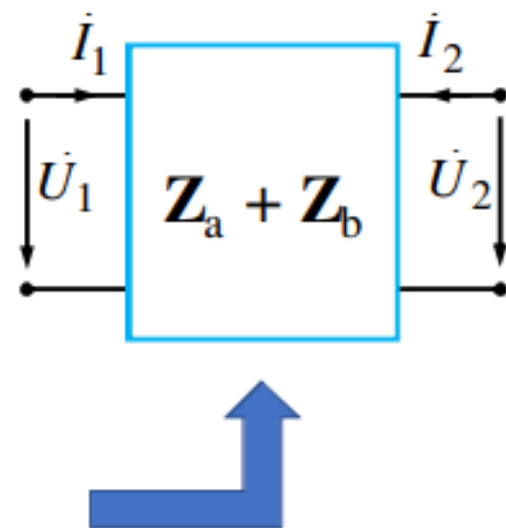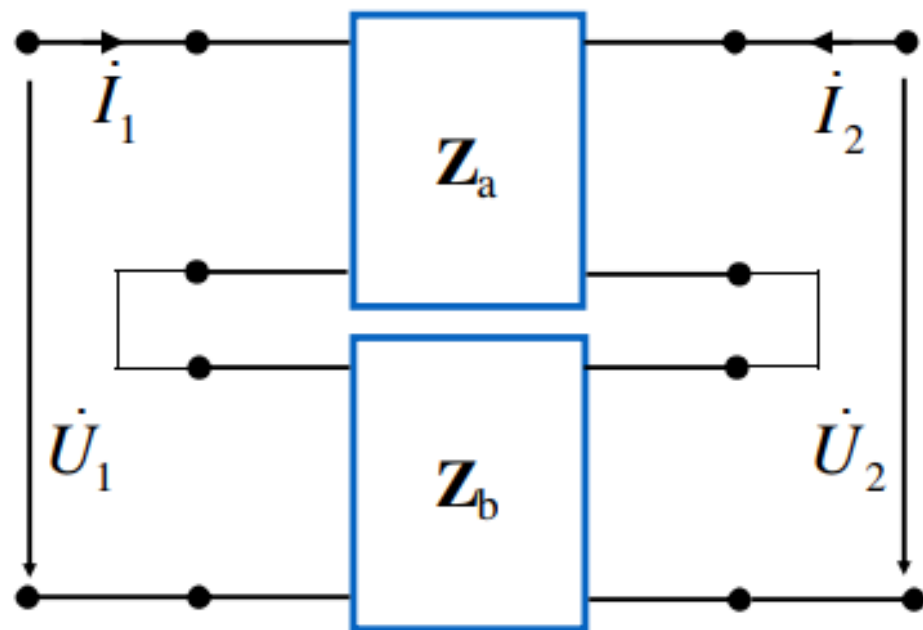
$$\rightarrow \boxed{[Z] = [Z_a] + [Z_b]}$$




2.4. Kết nối mạng 2 cửa: Song song

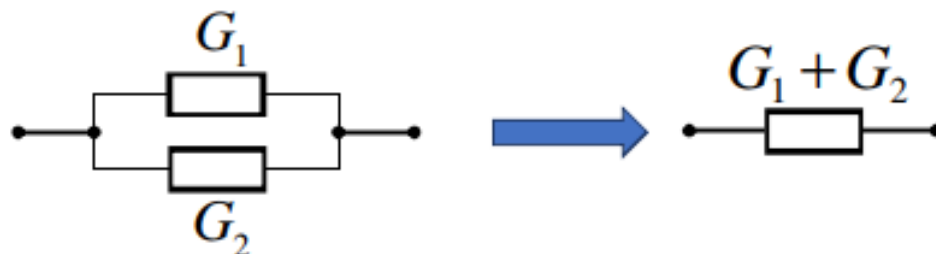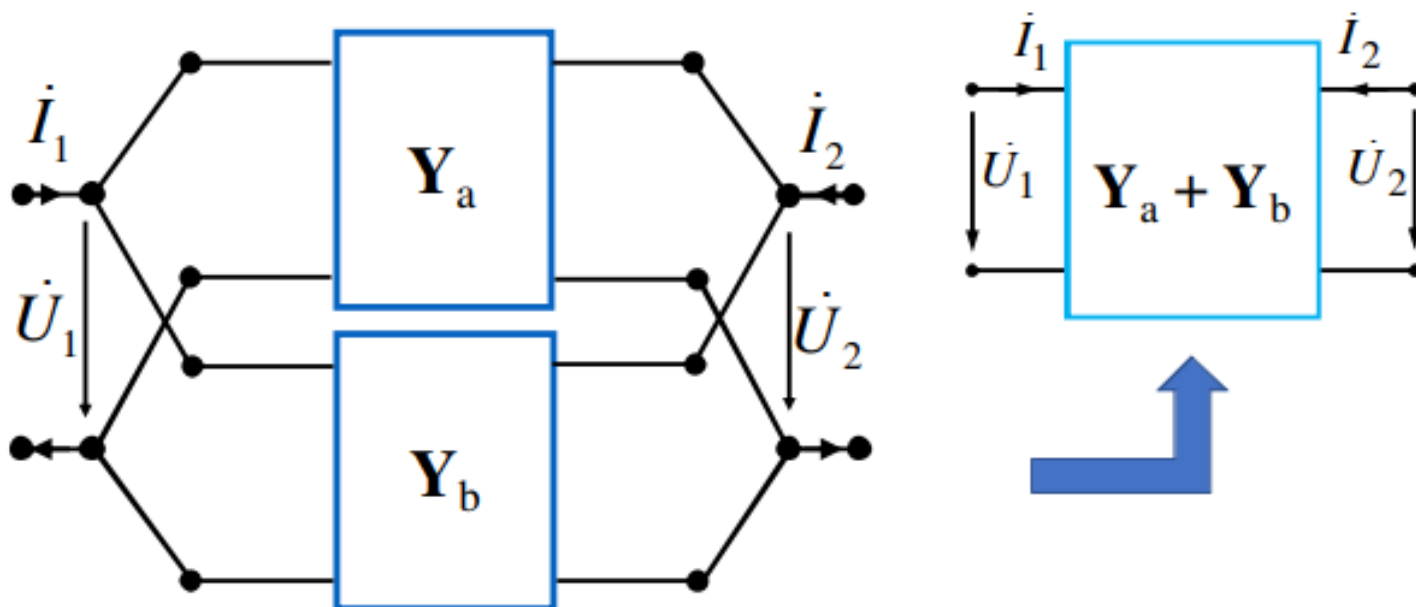


4.2. Kết nối mạng 2 cửa: Xâu chuỗi

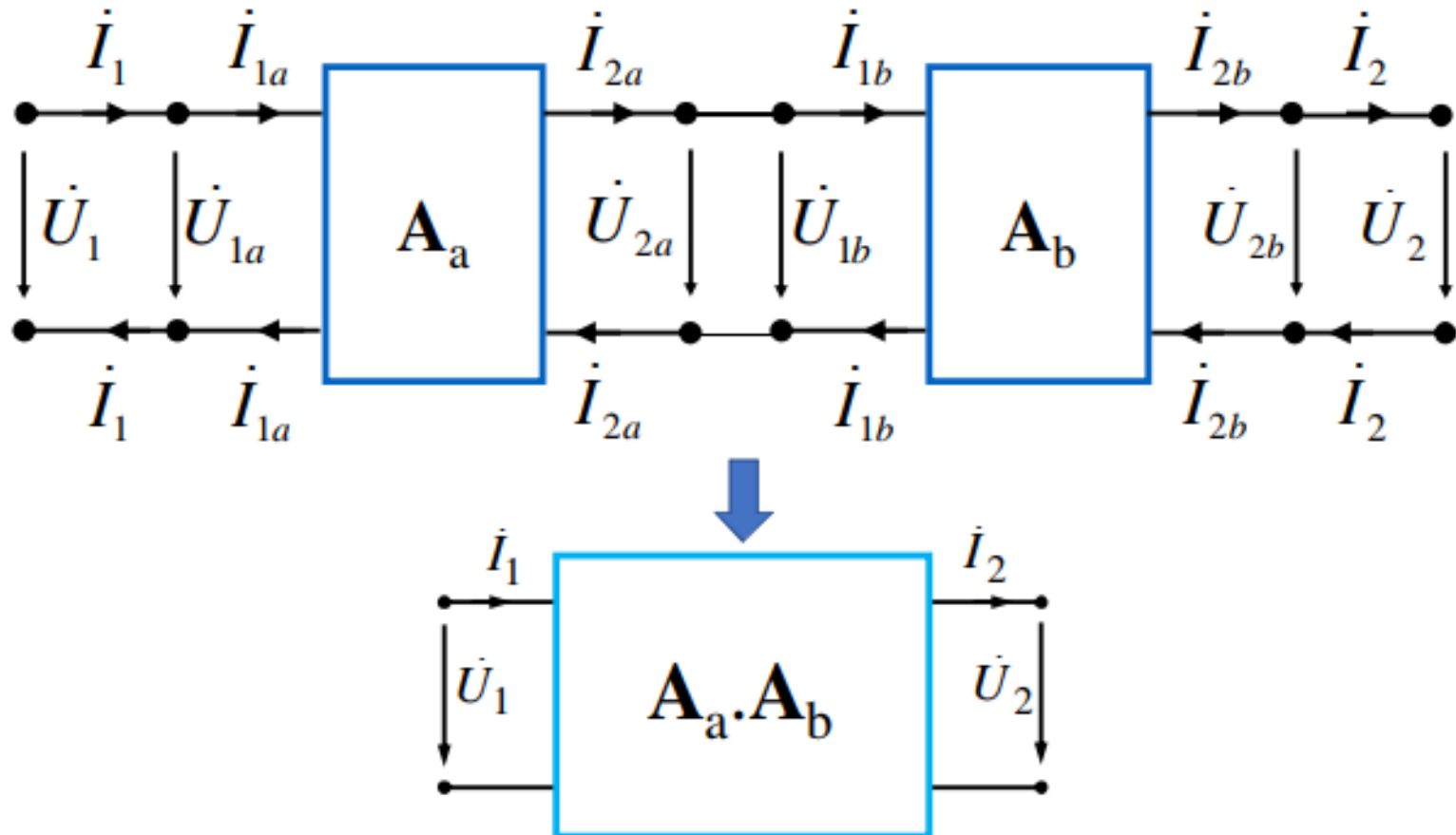


4.2. Kết nối mạng 2 cửa: lai

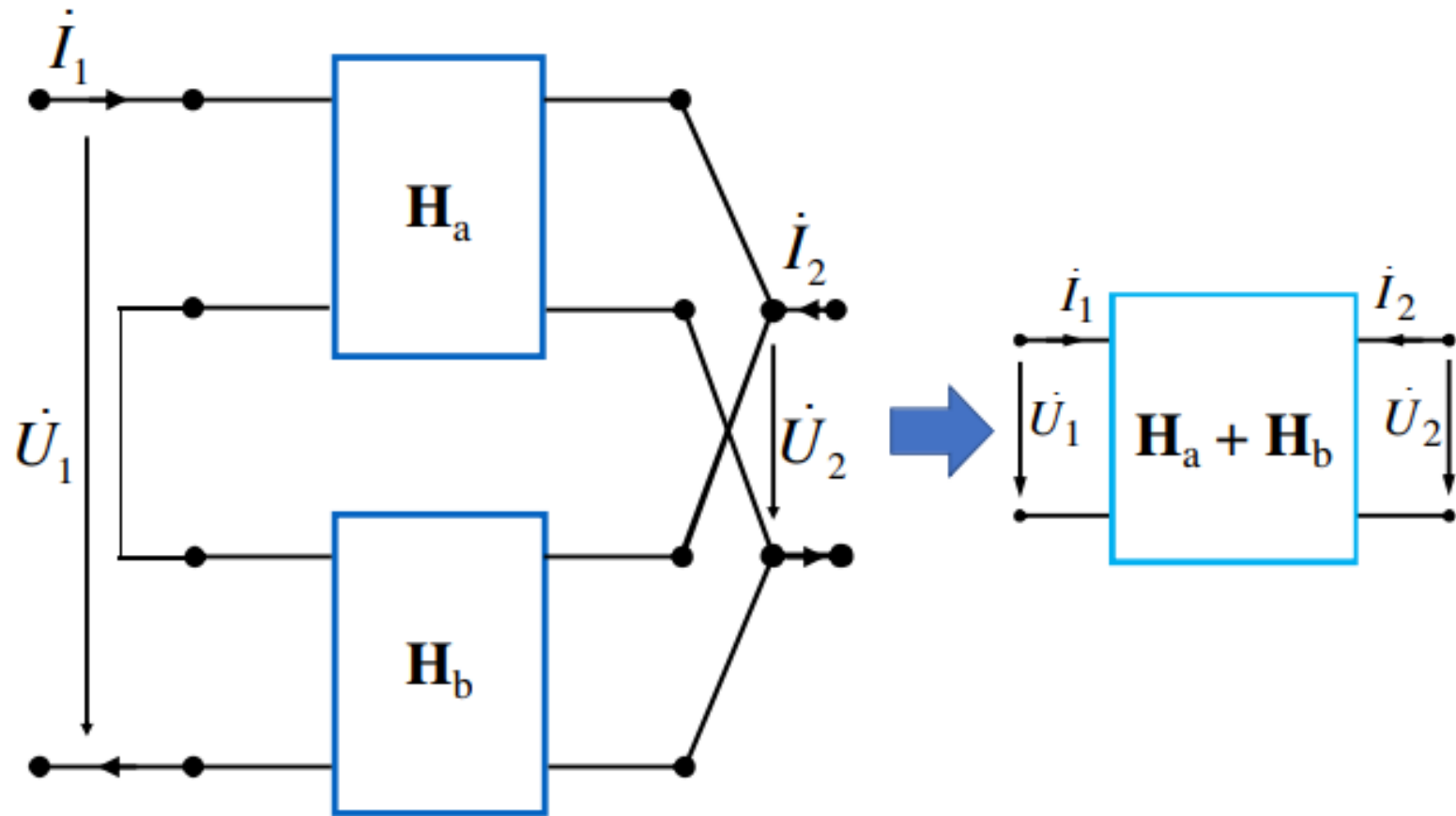

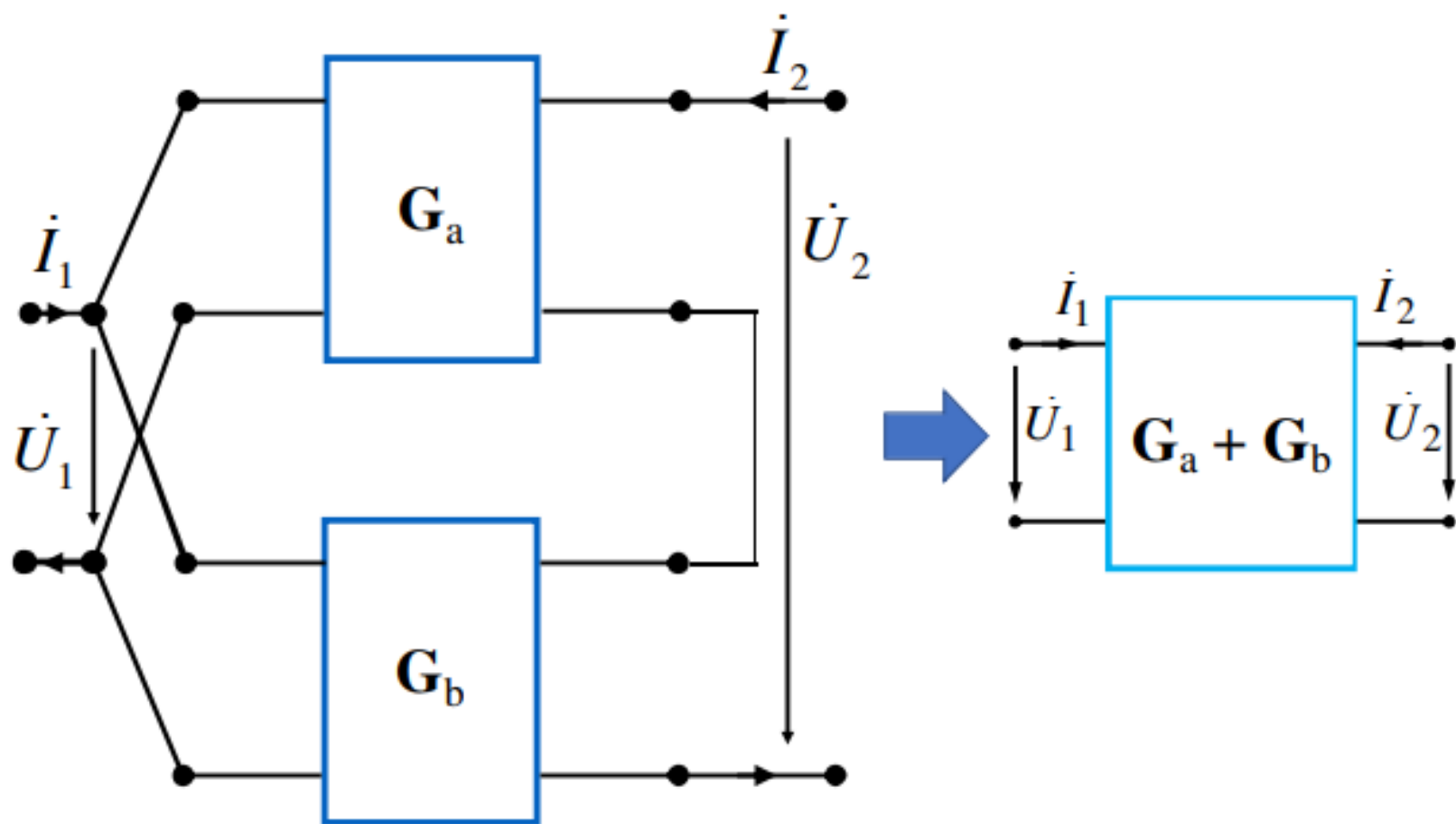

VD1

$$\begin{aligned} \dot{E} &= 220 \text{ V}; Z_2 = j10 \, \Omega; \\ Z_a &= j20 \, \Omega; Z_b = -j40 \, \Omega; Z_c = 5 \, \Omega; \mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 30 & 20 \\ 20 & 50 \end{bmatrix} \Omega. \end{aligned}$$

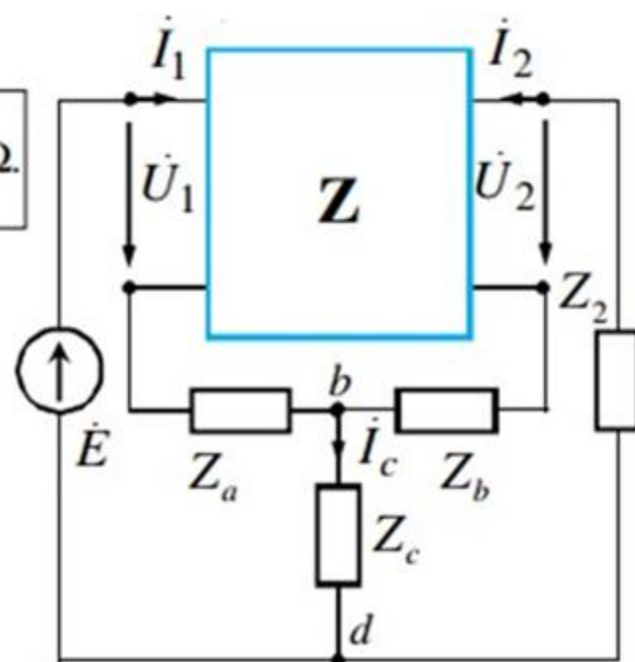


VD1

$$\begin{aligned} \dot{E} &= 220 \text{ V}; Z_2 = j10 \, \Omega; \\ Z_a &= j20 \, \Omega; Z_b = -j40 \, \Omega; Z_c = 5 \, \Omega; \mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 30 & 20 \\ 20 & 50 \end{bmatrix} \Omega. \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = 30\dot{I}_1 + 20\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = 20\dot{I}_1 + 50\dot{I}_2 \\ b: \dot{I}_1 + \dot{I}_2 - \dot{I}_c = 0 \\ A: \dot{U}_1 + Z_a\dot{I}_1 + Z_c\dot{I}_c = \dot{E} \\ B: Z_2\dot{I}_2 + \dot{U}_2 + Z_b\dot{I}_2 + Z_c\dot{I}_c = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \dot{I}_1 = 6,27 - j3,64 \text{ A} \\ \dot{I}_2 = -2,89 + j0,076 \text{ A} \\ \dot{I}_c = 3,38 - j3,56 \text{ A} \end{cases}$$

Cách 1

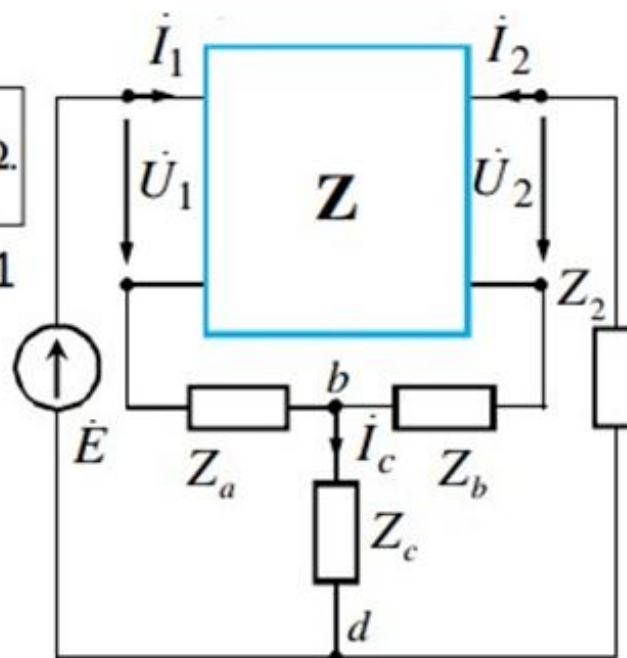


VD1

$$\begin{aligned} \dot{E} &= 220 \text{ V}; Z_2 = j10 \, \Omega; \\ Z_a &= j20 \, \Omega; Z_b = -j40 \, \Omega; Z_c = 5 \, \Omega; \mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 30 & 20 \\ 20 & 50 \end{bmatrix} \Omega. \end{aligned}$$

$$\mathbf{Z}' = \begin{bmatrix} Z_a + Z_c & Z_c \\ Z_c & Z_b + Z_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 + j20 & 5 \\ 5 & 5 - j40 \end{bmatrix} \Omega$$

$$\mathbf{Z} + \mathbf{Z}' = \begin{bmatrix} 35 + j20 & 25 \\ 25 & 55 - j40 \end{bmatrix} \Omega$$

Cách 2

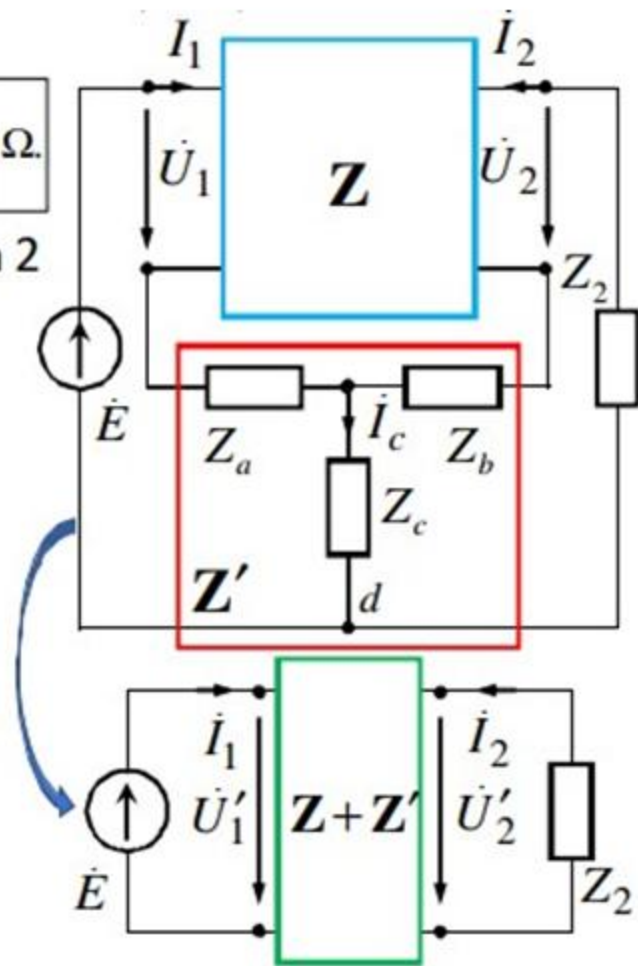

VD1


$$\begin{aligned} \dot{E} &= 220 \text{ V}; Z_2 = j10 \, \Omega; \\ Z_a &= j20 \, \Omega; Z_b = -j40 \, \Omega; Z_c = 5 \, \Omega; \mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 30 & 20 \\ 20 & 50 \end{bmatrix} \Omega. \end{aligned}$$

$$\mathbf{Z} + \mathbf{Z}' = \begin{bmatrix} 35 + j20 & 25 \\ 25 & 55 - j40 \end{bmatrix} \Omega$$

Cách 2


$$\begin{cases} \dot{U}'_1 = (35 + j20)\dot{I}_1 + 25\dot{I}_2 = 220 \\ \dot{U}'_2 = 25\dot{I}_1 + (55 - j40)\dot{I}_2 = -j10\dot{I}_2 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \dot{I}_1 = 6,27 - j3,64 \text{ A} \\ \dot{I}_2 = -2,89 + j0,076 \text{ A} \end{cases}$$

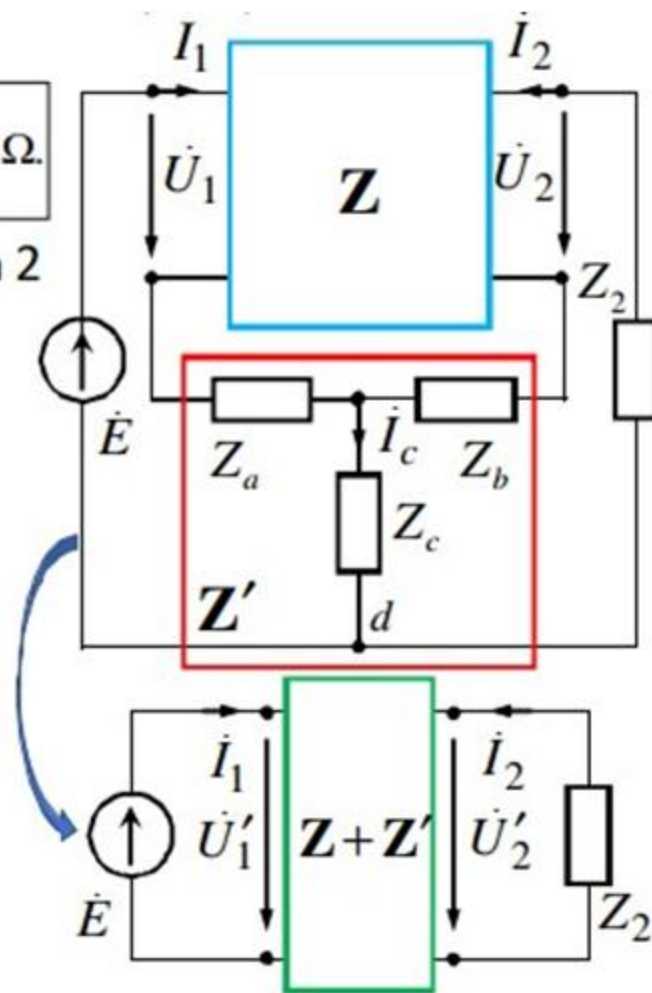


VD3

$$\begin{aligned} \dot{E} &= 200 \text{ V}; Z_n = 5 \, \Omega; \\ Z_f &= j10 \, \Omega; Z_t = -j20 \, \Omega; \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 0,0455 & -0,0182 \\ -0,0182 & 0,0273 \end{bmatrix} \text{ S.} \end{aligned}$$

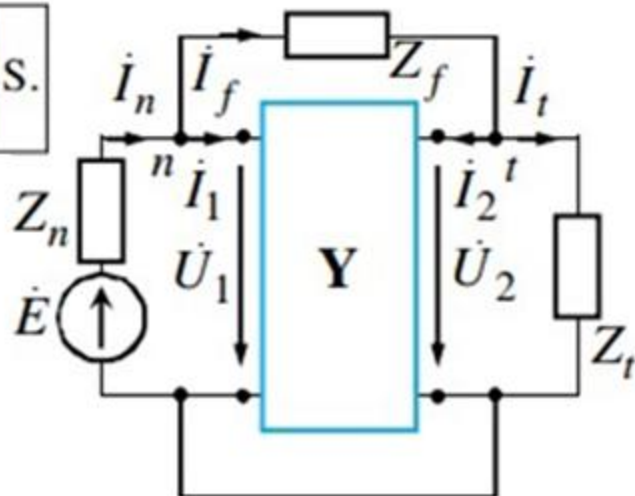

VD3

$$\begin{aligned} \dot{E} &= 200\text{V}; Z_n = 5\ \Omega; \\ Z_f &= j10\ \Omega; Z_t = -j20\ \Omega; \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 0,0455 & -0,0182 \\ -0,0182 & 0,0273 \end{bmatrix} \text{ S.} \end{aligned}$$

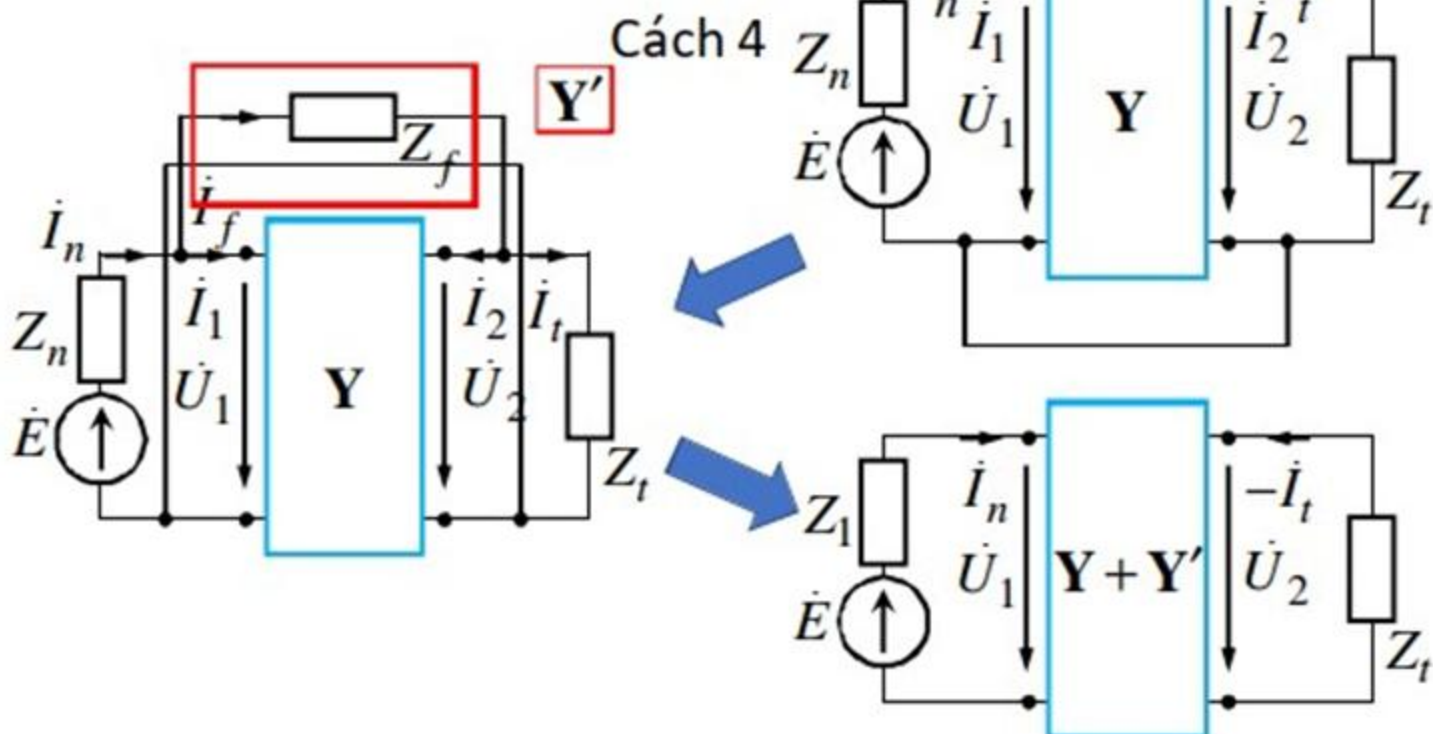




VD3

$$\begin{aligned} \dot{E} &= 200 \text{ V}; Z_n = 5 \, \Omega; \\ Z_f &= j10 \, \Omega; Z_t = -j20 \, \Omega; \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 0,0455 & -0,0182 \\ -0,0182 & 0,0273 \end{bmatrix} \text{ S.} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} -\dot{U}'_1 + Z_f \dot{I}'_1 + \dot{U}'_2 = 0 \\ -\dot{U}'_1 - Z_f \dot{I}'_2 + \dot{U}'_2 = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \dot{I}'_1 = \frac{\dot{U}'_1}{Z_f} - \frac{\dot{U}'_2}{Z_f} \\ \dot{I}'_2 = -\frac{\dot{U}'_1}{Z_f} + \frac{\dot{U}'_2}{Z_f} \end{cases}$$

$$\rightarrow \mathbf{Y}' = \begin{bmatrix} -j0,10 & j0,10 \\ j0,10 & -j0,10 \end{bmatrix} \text{ S}$$

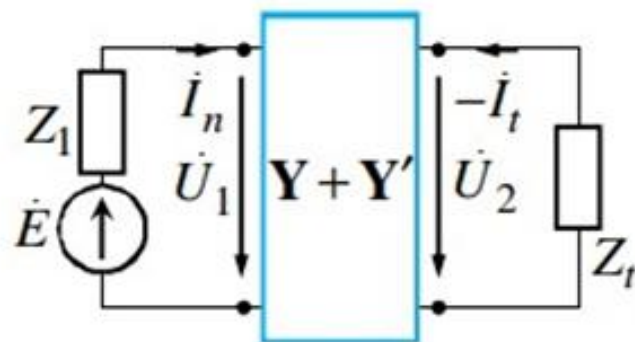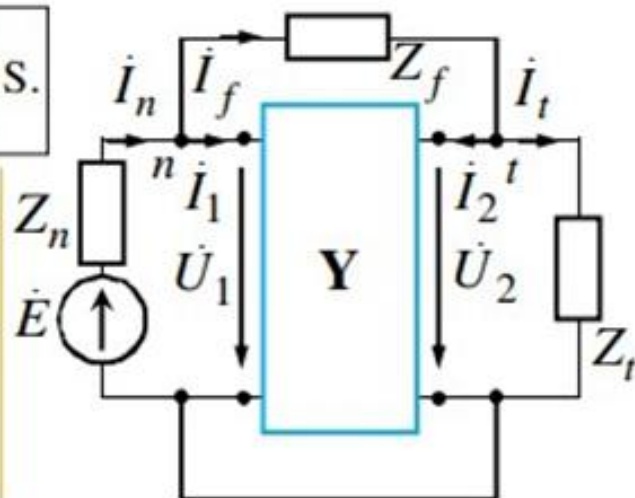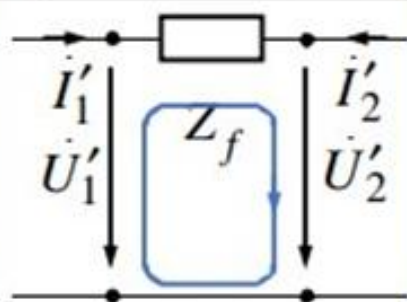

VD3

$$\begin{aligned} \dot{E} &= 200 \text{ V}; Z_n = 5 \Omega; \\ Z_f &= j10 \Omega; Z_t = -j20 \Omega; \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 0,0455 & -0,0182 \\ -0,0182 & 0,0273 \end{bmatrix} \text{ S.} \end{aligned}$$


$$\mathbf{Y}' = \begin{bmatrix} -j0,10 & j0,10 \\ j0,10 & -j0,10 \end{bmatrix} \text{ S}$$

$$\mathbf{Y} + \mathbf{Y}' = \begin{bmatrix} 0,0455 - j0,10 & -0,0182 + j0,10 \\ -0,0182 + j0,10 & 0,0273 - j0,10 \end{bmatrix} \text{ S}$$

$$\begin{cases} \dot{I}_n = (0,0455 - j0,10)\dot{U}_1 - (0,0182 - j0,10)\dot{U}_2 \\ -\dot{I}_t = -(0,0182 - j0,10)\dot{U}_1 + (0,0273 - j0,10)\dot{U}_2 \\ 5\dot{I}_n + \dot{U}_1 = 200 \\ \dot{U}_2 + j20\dot{I}_t = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \dot{I}_n = 12,76 + j8,02 \text{ A} \\ \dot{I}_t = 7,22 + j10,41 \text{ A} \end{cases}$$



Cách 4

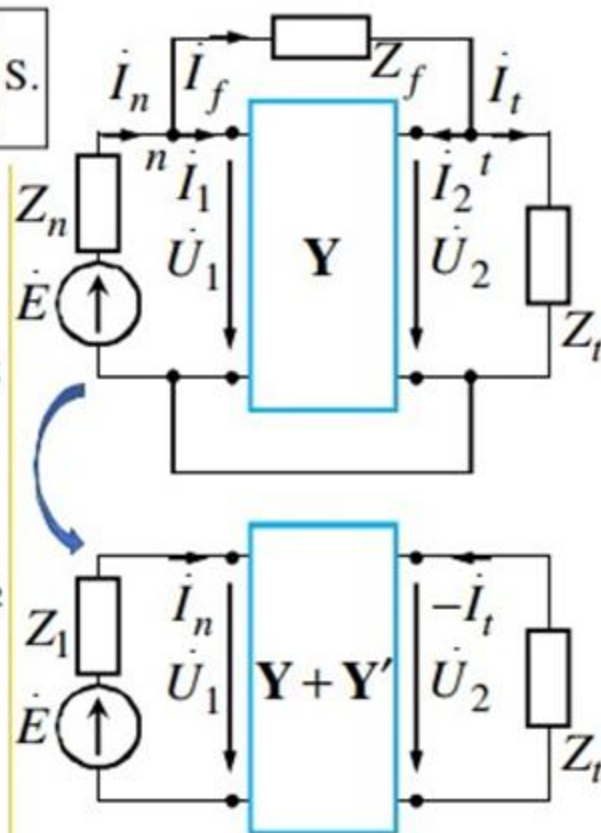

VD3

$$\begin{aligned} \dot{E} &= 200\text{V}; Z_n = 5\ \Omega; \\ Z_f &= j10\ \Omega; Z_t = -j20\ \Omega; \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 0,0455 & -0,0182 \\ -0,0182 & 0,0273 \end{bmatrix} \text{S}. \end{aligned}$$

Cách 5

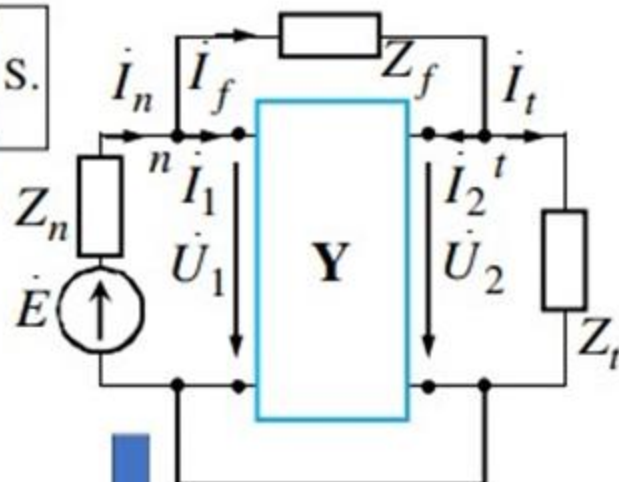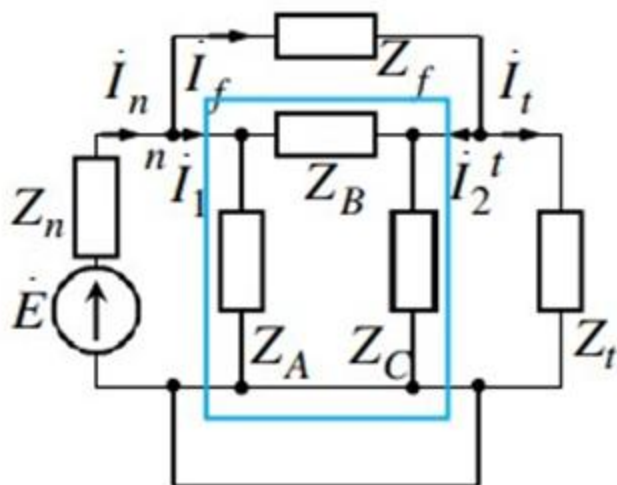


?

Mạng T & Π



2.5. Mạng T và Π

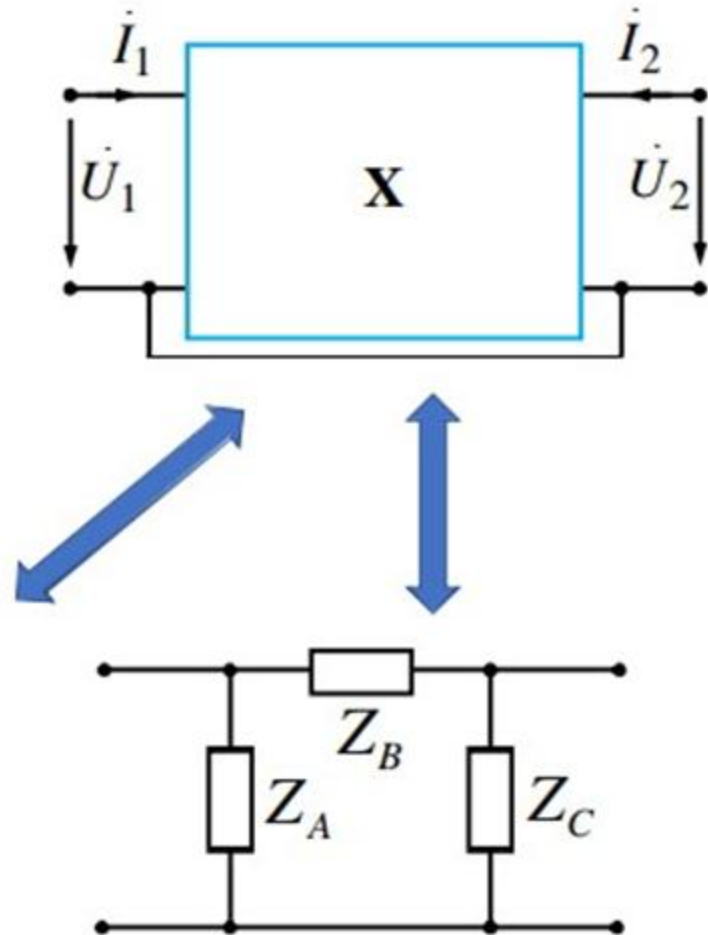1. Tìm bộ số \mathbf{X}' của mạng T hoặc Π ,
2. $\mathbf{X} = \mathbf{X}'(\alpha)$,
3. Giải (α) để tìm các tổng trở của mạng T hoặc Π .



$$\left. \begin{aligned} \mathbf{Z}' &= \begin{bmatrix} Z_A + Z_B & Z_B \\ Z_B & Z_B + Z_C \end{bmatrix} \\ \mathbf{Z} &= \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \\ \mathbf{Z} &= \mathbf{Z}' \end{aligned} \right\}$$

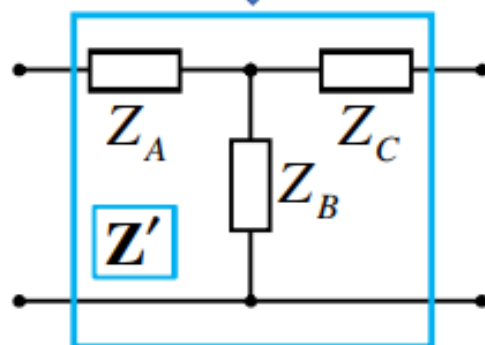
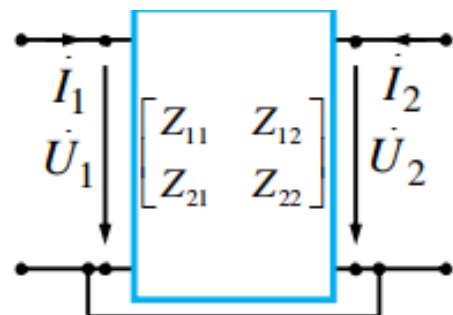
$$\rightarrow \begin{cases} Z_A + Z_B = Z_{11} \\ Z_B = Z_{12} \\ Z_B = Z_{21} \\ Z_B + Z_C = Z_{22} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} Z_A = Z_{11} - Z_{12} \\ Z_B = Z_{12} \\ Z_C = Z_{22} - Z_{12} \end{cases}$$



$$\mathbf{Z}' = \begin{bmatrix} \frac{Z_A(Z_B + Z_C)}{Z_A + Z_B + Z_C} & \frac{Z_A Z_C}{Z_A + Z_B + Z_C} \\ \frac{Z_A Z_C}{Z_A + Z_B + Z_C} & \frac{Z_C(Z_B + Z_A)}{Z_A + Z_B + Z_C} \end{bmatrix}$$


$\mathbf{Z} = \mathbf{Z}'$
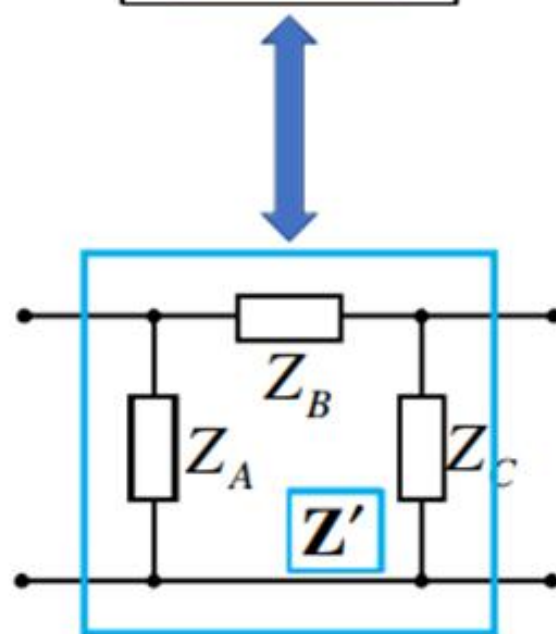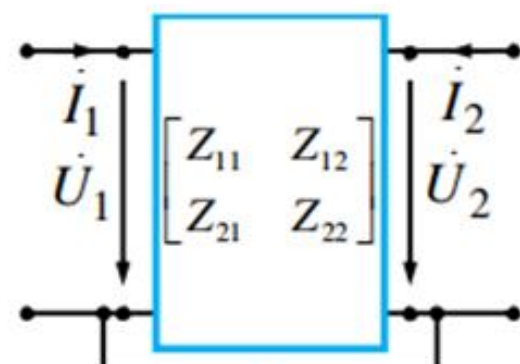
$$\rightarrow \begin{cases} Z_A = \frac{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}^2}{Z_{22} - Z_{12}} \\ Z_B = \frac{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}^2}{Z_{12}} \\ Z_C = \frac{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}^2}{Z_{11} - Z_{12}} \end{cases}$$




$$\mathbf{A}' = \begin{bmatrix} 1 + \frac{Z_A}{Z_B} & Z_A + Z_C + \frac{Z_A Z_C}{Z_B} \\ \frac{1}{Z_B} & 1 + \frac{Z_C}{Z_B} \end{bmatrix}$$
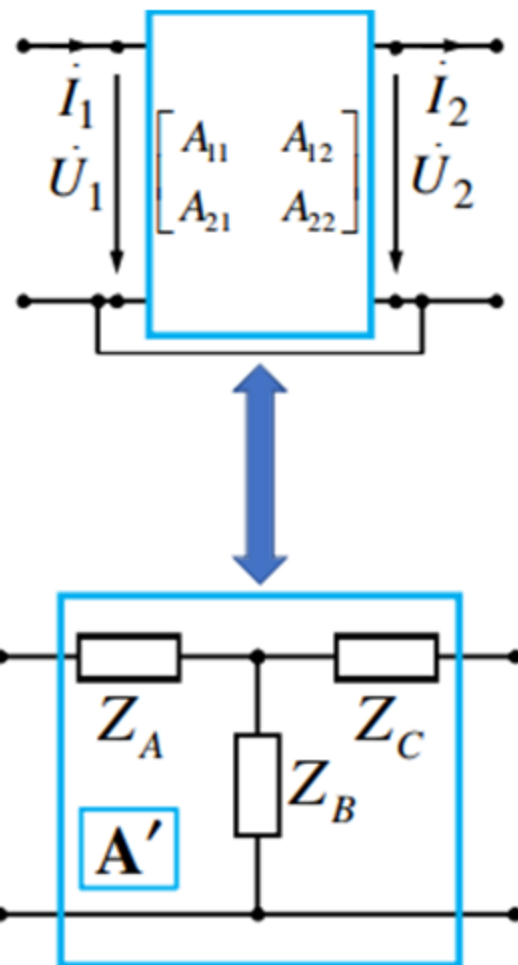
$$\begin{aligned} Z_A &= \frac{A_{11} - 1}{A_{21}} \\ Z_B &= \frac{1}{A_{21}} \\ Z_C &= \frac{A_{22} - 1}{A_{21}} \end{aligned}$$




$$\mathbf{A}' = \begin{bmatrix} 1 + \frac{Z_B}{Z_C} & Z_B \\ \frac{Z_A + Z_B + Z_C}{Z_A Z_C} & 1 + \frac{Z_B}{Z_A} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} Z_A &= \frac{A_{12}}{A_{22} - 1} \\ Z_B &= A_{12} \\ Z_C &= \frac{A_{12}}{A_{11} - 1} \end{aligned}$$

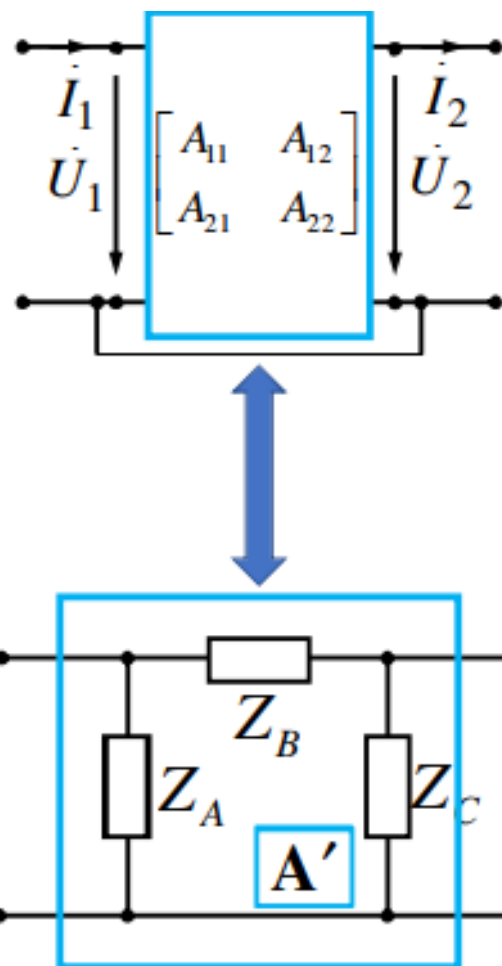

VD1

$$\dot{E} = 220 \text{ V}; \quad Z_t = j50 \, \Omega; \quad \mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 10 & j20 \\ j20 & 40 \end{bmatrix} \Omega.$$

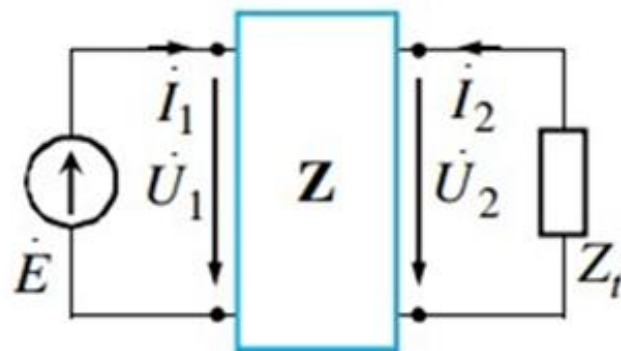

VD1



$$\dot{E} = 220 \text{ V}; \quad Z_t = j50 \, \Omega; \quad \mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 10 & j20 \\ j20 & 40 \end{bmatrix} \Omega.$$

$$\begin{cases} Z_A = Z_{11} - Z_{12} = 10 - j20 \, \Omega \\ Z_B = Z_{12} = j20 \, \Omega \\ Z_C = Z_{22} - Z_{12} = 40 - j20 \, \Omega \end{cases}$$

Cách 2

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{E}}{Z_A + Z_B \parallel (Z_C + Z_t)} = \frac{220}{(10 - j20) + \frac{j20(40 - j20 + j50)}{j20 + 40 - j20 + j50}} = \boxed{14,09 + j4,94 \text{ A}}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{-\dot{I}_1 Z_B}{Z_B + Z_C + Z_t} = \frac{-(14,09 + j4,94) j20}{j20 + 40 - j20 + j50} = \boxed{-2,47 - j3,96 \text{ A}}$$

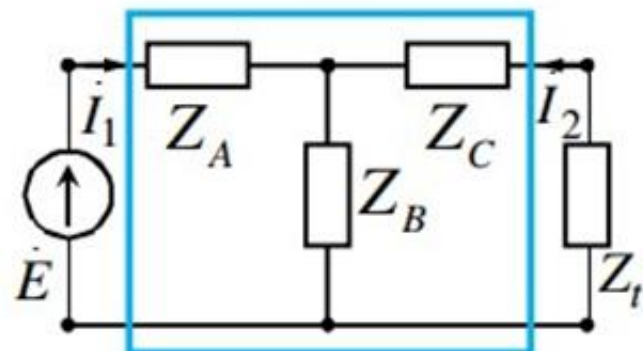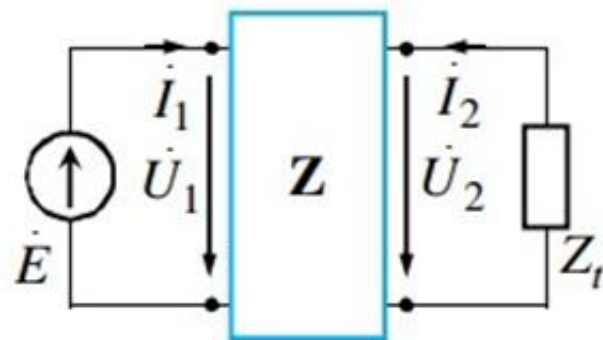

VD1

$$\dot{E} = 220 \text{ V}; Z_t = j50 \Omega; \mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 10 & j20 \\ j20 & 40 \end{bmatrix} \Omega.$$

$$Z_A = \frac{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}^2}{Z_{22} - Z_{12}} = 16 + j8 \Omega$$

$$Z_B = \frac{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}^2}{Z_{12}} = -j40 \Omega$$



$$Z_C = \frac{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}^2}{Z_{11} - Z_{12}} = 16 + j32 \Omega$$

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{E}}{Z_A // [Z_B + (Z_C // Z_t)]} = 14,09 + j4,94 \text{ A}$$

$$\dot{I}_B = \frac{\dot{E}}{Z_B + (Z_C // Z_t)} = 3,09 + j10,44 \text{ A}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{-\dot{I}_B Z_C}{Z_C + Z_t} = -2,47 - j3,96 \text{ A}$$

Cách 3

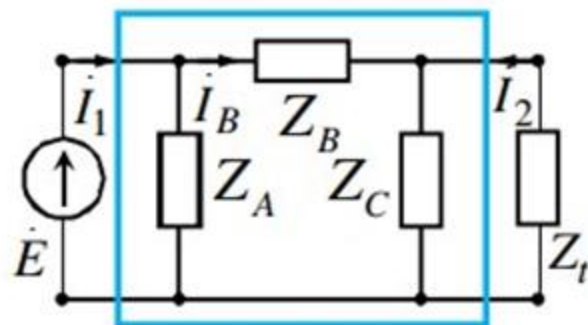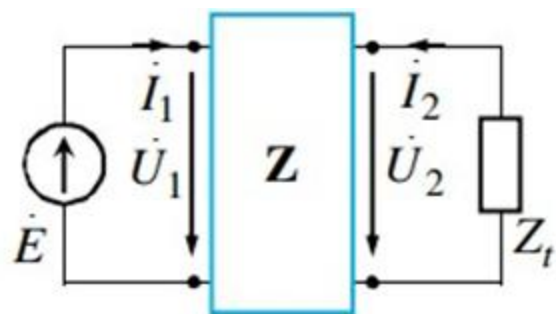

VD2



$$\begin{aligned} \dot{E} &= 220 \text{ V}; \\ Z_1 &= 20 \Omega; \quad Z_t = j50 \Omega; \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 200 \\ 0,04 & 3 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

$$\begin{cases} Z_A = \frac{A_{11} - 1}{A_{21}} = \frac{3 - 1}{0,04} = 50 \Omega \\ Z_B = \frac{1}{A_{21}} = 25 \Omega \\ Z_C = \frac{A_{22} - 1}{A_{21}} = 50 \Omega \end{cases}$$

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{E}}{Z_1 + Z_A + Z_B \parallel (Z_C + Z_t)} = \boxed{2,46 - j0,11 \text{ A}}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{I}_1 Z_B}{Z_B + Z_C + Z_t} = \boxed{0,55 - j0,40 \text{ A}}$$

Cách 2

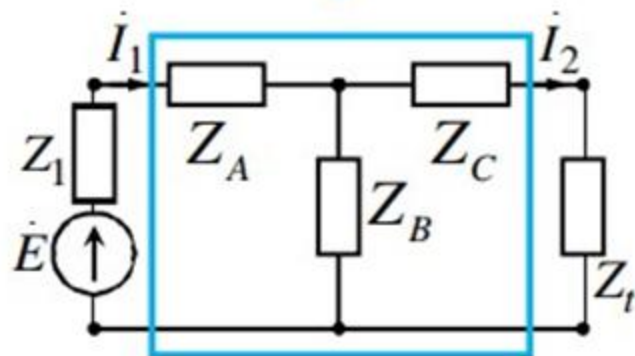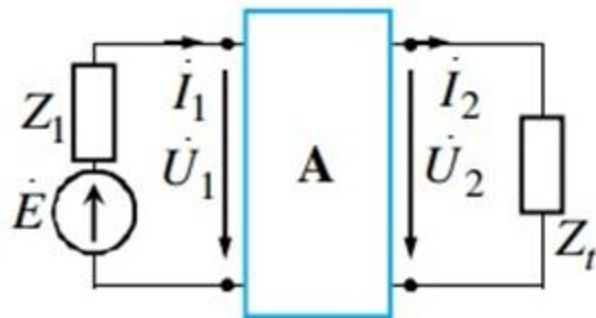


VD3

$$\begin{aligned} \dot{E} &= 200 \text{ V}; Z_n = 5 \, \Omega; \\ Z_f &= j10 \, \Omega; Z_t = -j20 \, \Omega; \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 0,0455 & -0,0182 \\ -0,0182 & 0,0273 \end{bmatrix} \text{ S.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{Z} &= \mathbf{Y}^{-1} = \begin{bmatrix} 0,0455 & -0,0182 \\ -0,0182 & 0,0273 \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} 30 & 20 \\ 20 & 50 \end{bmatrix} \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{cases} Z_A = \frac{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}^2}{Z_{22} - Z_{12}} = 36,67 \, \Omega \\ Z_B = \frac{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}^2}{Z_{12}} = 55,00 \, \Omega \\ Z_C = \frac{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}^2}{Z_{11} - Z_{12}} = 110,00 \, \Omega \end{cases}$$

Cách 5

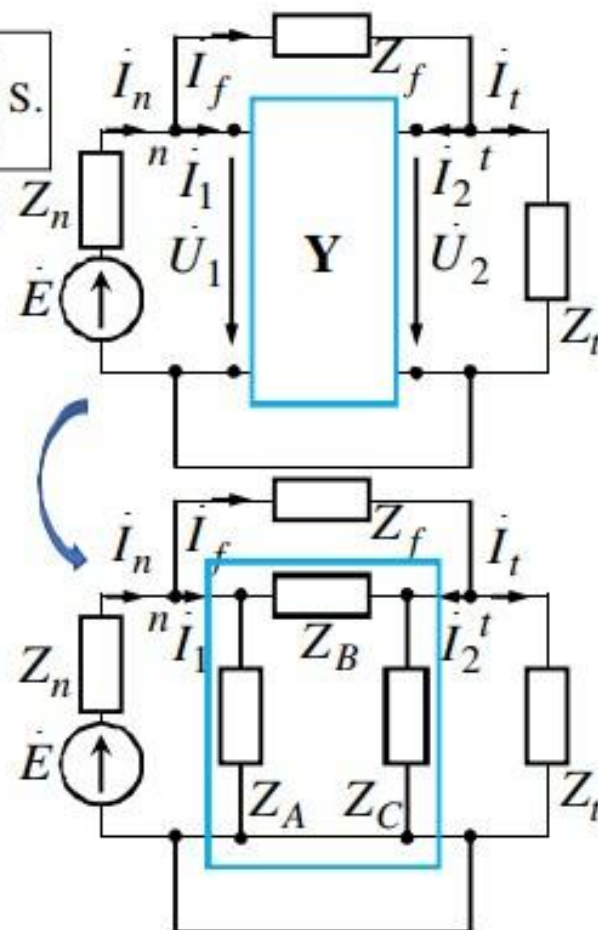

VD3

$$\begin{aligned} \dot{E} &= 200 \text{ V}; Z_n = 5 \, \Omega; \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 0,0455 & -0,0182 \\ -0,0182 & 0,0273 \end{bmatrix} \text{ S.} \\ Z_f &= j10 \, \Omega; Z_t = -j20 \, \Omega; \end{aligned}$$


Cách 5

$$Z_A = 36,67 \, \Omega; Z_B = 55,00 \, \Omega; Z_C = 110,00 \, \Omega$$

$$\begin{aligned} \dot{I}_n &= \frac{\dot{E}}{Z_n + \{Z_A // [(Z_f // Z_B) + (Z_t // Z_C)]\}} \\ &= \boxed{12,80 + j8,00 \text{ A}} \end{aligned}$$




$$\dot{I}_A = \frac{\dot{E} - Z_n \dot{I}_n}{Z_A} = 3,71 - j1,09 \text{ A}$$




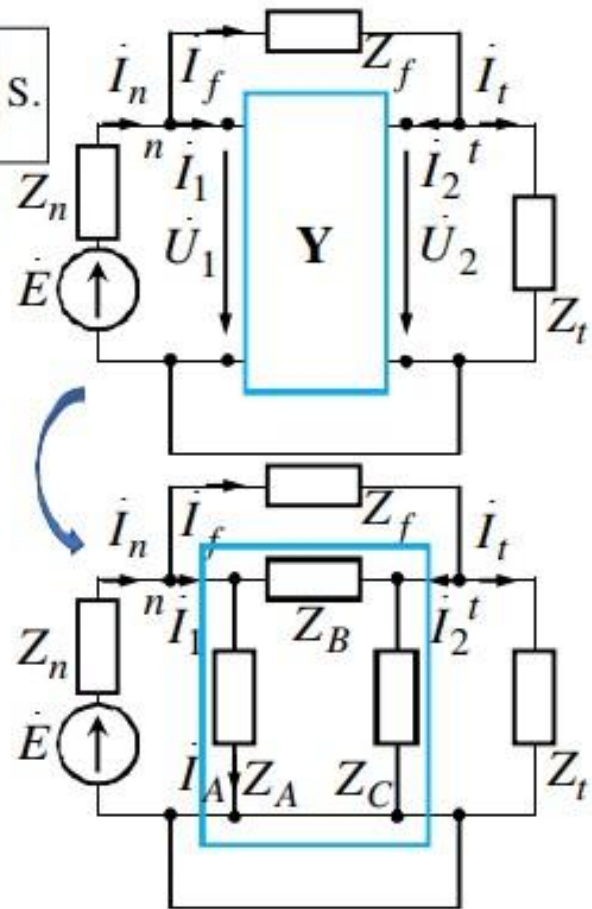
$$\dot{I}_t = \frac{(\dot{I}_n - \dot{I}_A) Z_C}{Z_C + Z_t} = \boxed{7,20 + j10,40 \text{ A}}$$







2.6. Tổng trở vào và hòa hợp tải

Để truyền công suất cực đại, tổng trở tải phải bằng liên hợp phức của tổng trở Thevenin

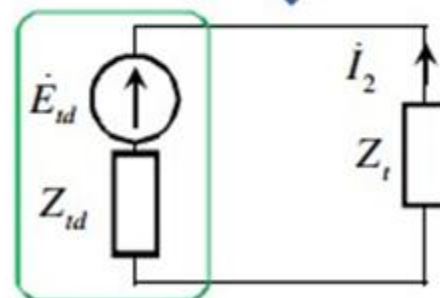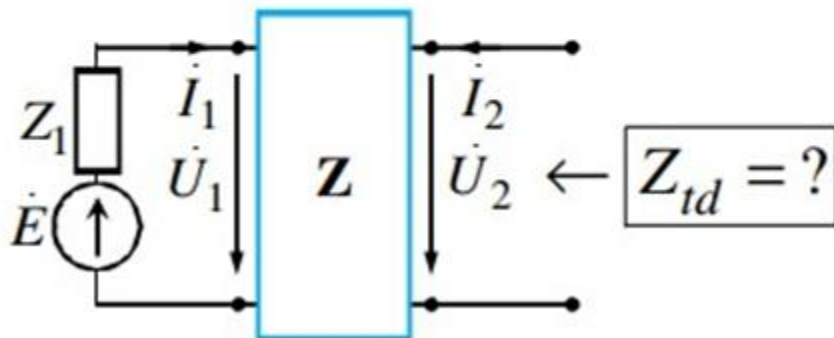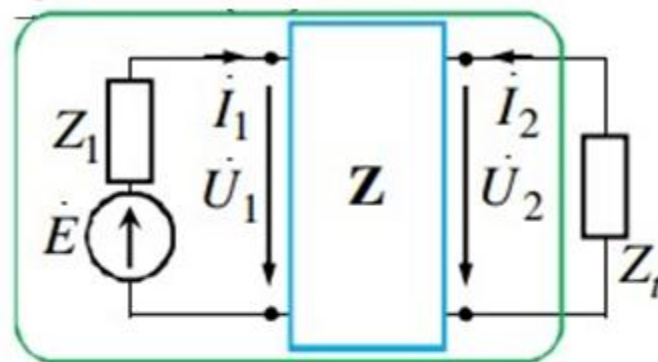

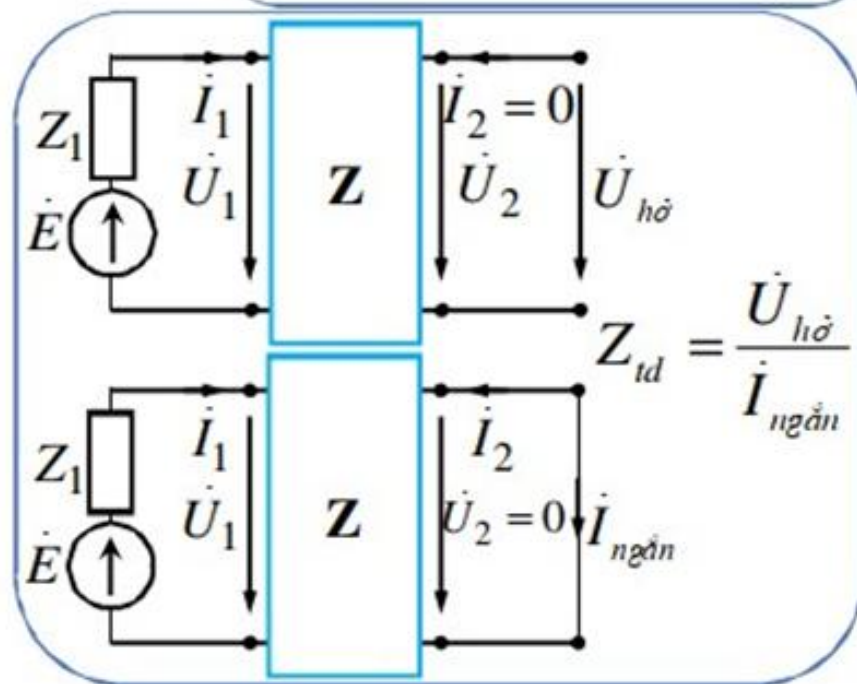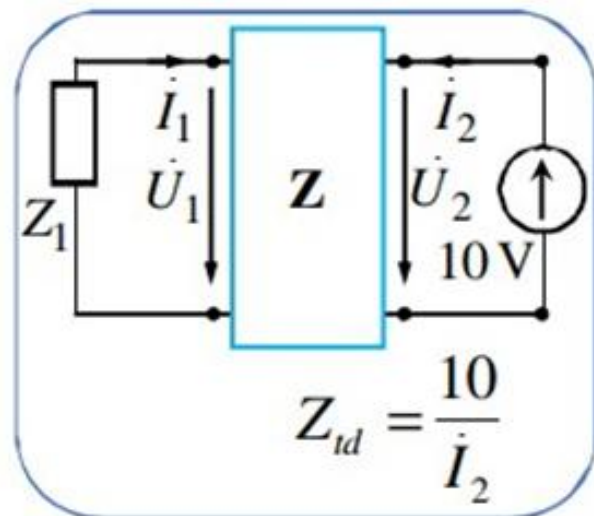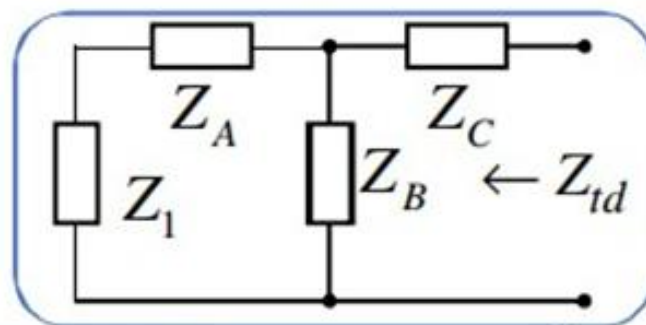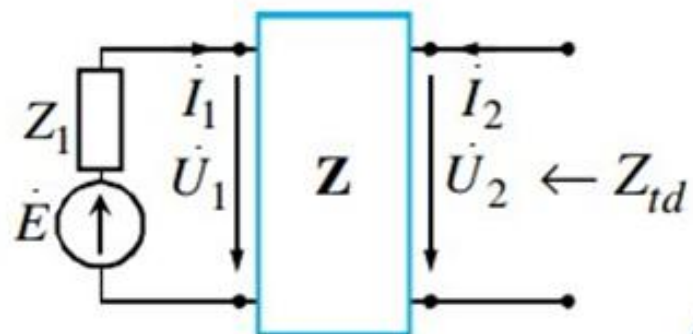

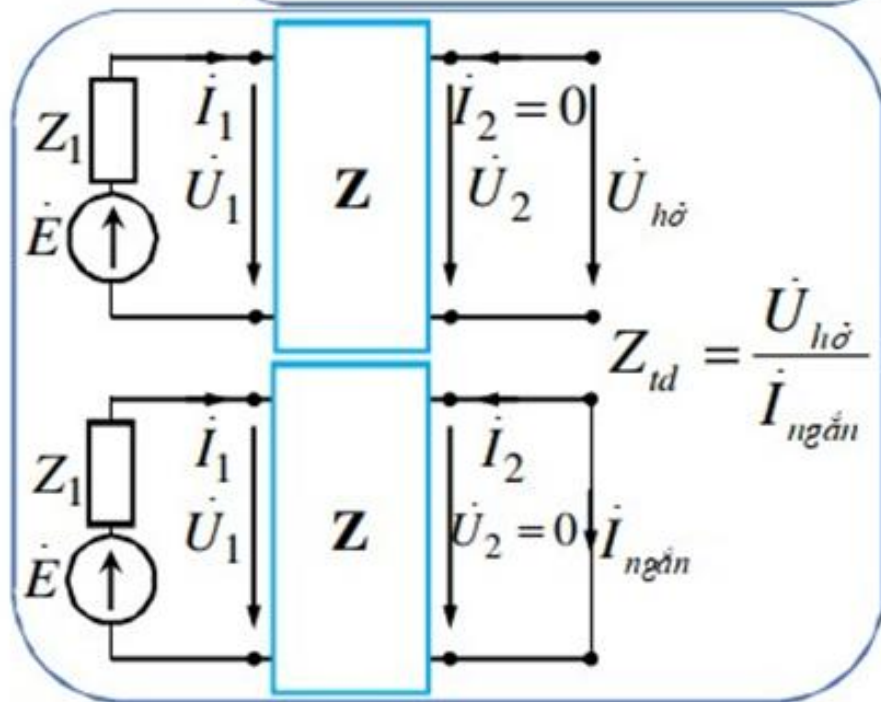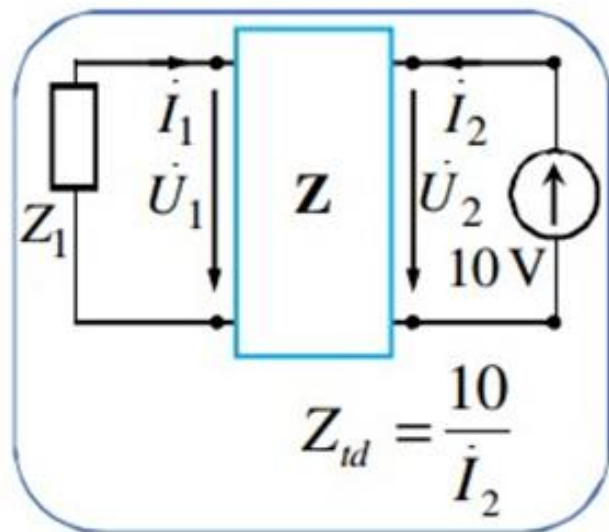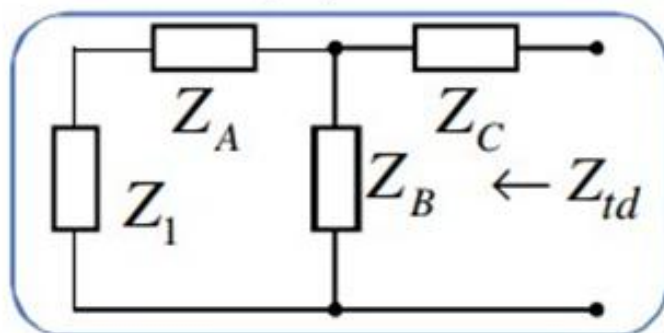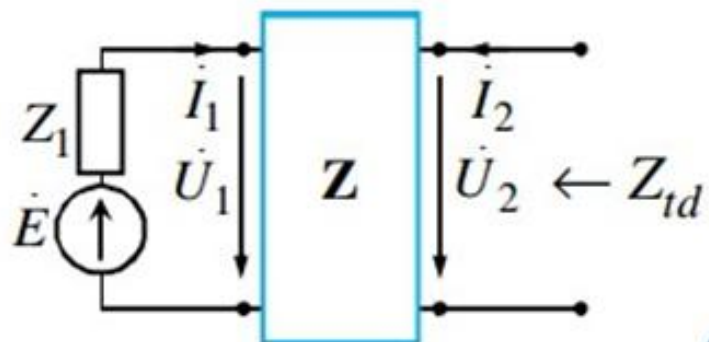

VD1


$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 30 & 20 \\ 20 & 50 \end{bmatrix} \Omega; \quad \dot{E} = 220 \text{ V}$$

$$Z_1 = 15 + j25 \Omega$$

Tìm Z_2 để P_{Z2} cực đại?


Cách 2

$$Z_2 = \hat{Z}_{td}$$

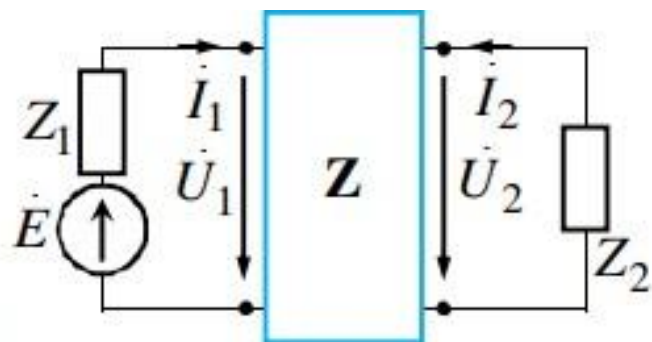

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = 30\dot{I}_1 + 20\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = 20\dot{I}_1 + 50\dot{I}_2 \\ (15 + j25)\dot{I}_1 + \dot{U}_1 = \dot{E} = 220 \\ \dot{I}_2 = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \dot{U}_2 = 74,72 - j41,51 \text{ V} = \dot{U}_{hở}$$

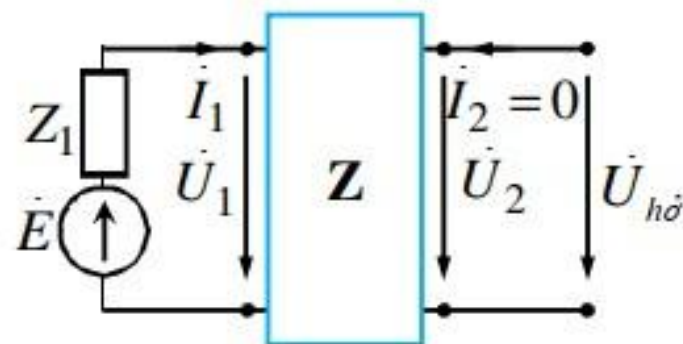

VD1


$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 30 & 20 \\ 20 & 50 \end{bmatrix} \Omega; \quad \dot{E} = 220 \text{ V}$$

$$Z_1 = 15 + j25 \Omega$$

Tìm Z_2 để P_{Z_2} cực đại?


Cách 2

$$Z_2 = \hat{Z}_{td}$$

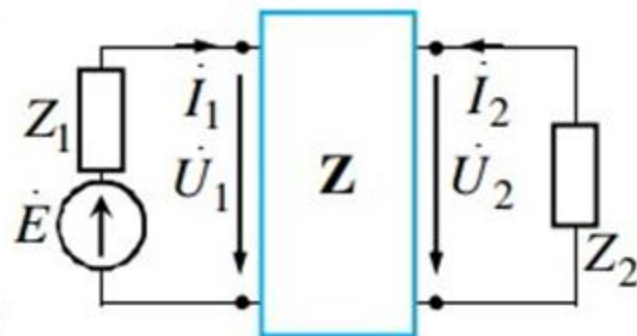

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = 30\dot{I}_1 + 20\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = 20\dot{I}_1 + 50\dot{I}_2 \\ (15 + j25)\dot{I}_1 + \dot{U}_1 = \dot{E} = 220 \\ \dot{U}_2 = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \dot{I}_2 = -1,63 + j1,10 \text{ A} = -\dot{I}_{ngắn}$$

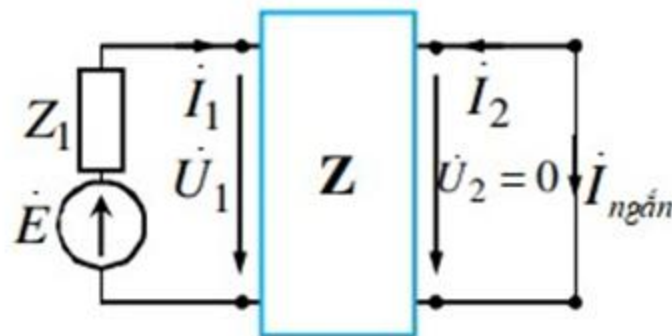


VD1

$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 30 & 20 \\ 20 & 50 \end{bmatrix} \Omega; \quad \dot{E} = 220 \text{ V}$$



$$Z_1 = 15 + j25 \Omega$$

Tìm Z_2 để P_{Z_2} cực đại?

Cách 2

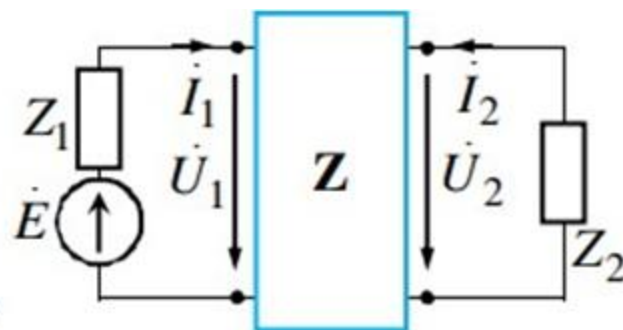

$$Z_2 = \hat{Z}_{td}$$

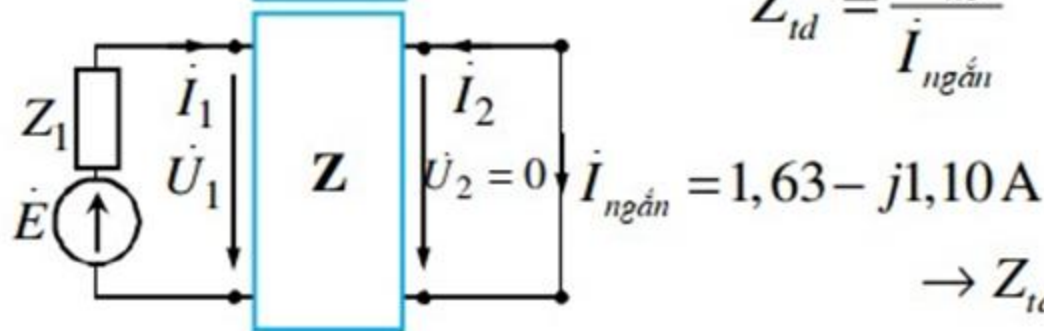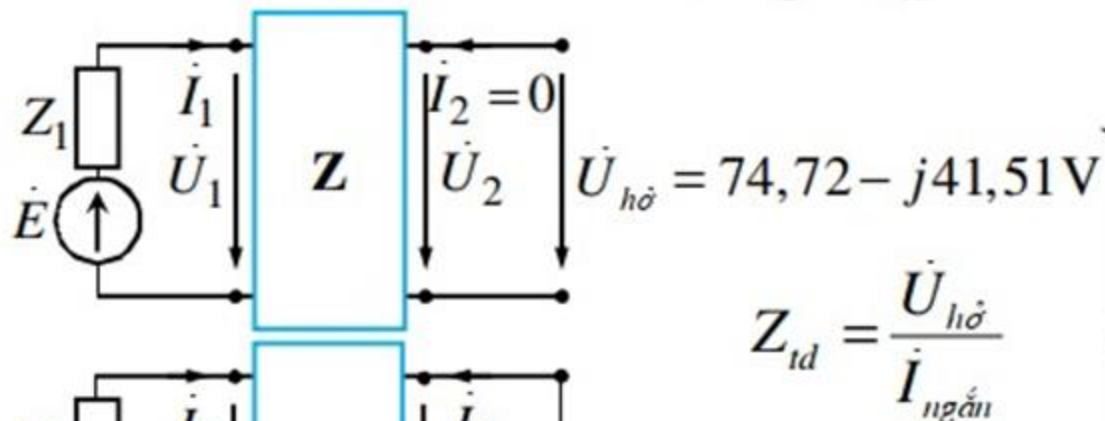

$$Z_{td} = \frac{\dot{U}_{h\ddot{o}}}{\dot{I}_{ng\grave{a}n}}$$

$$\rightarrow Z_{td} = 43,31 + j3,77 \Omega$$

VD1



$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 30 & 20 \\ 20 & 50 \end{bmatrix} \Omega; \quad \dot{E} = 220 \text{ V}$$

$$Z_1 = 15 + j25 \Omega$$

Tìm Z_2 để P_{Z_2} cực đại?

Cách 3

$$Z_2 = \hat{Z}_{td}$$

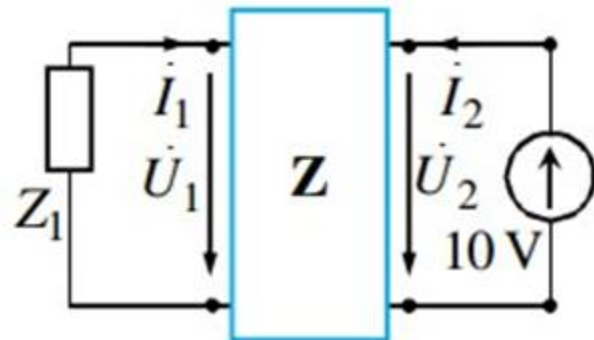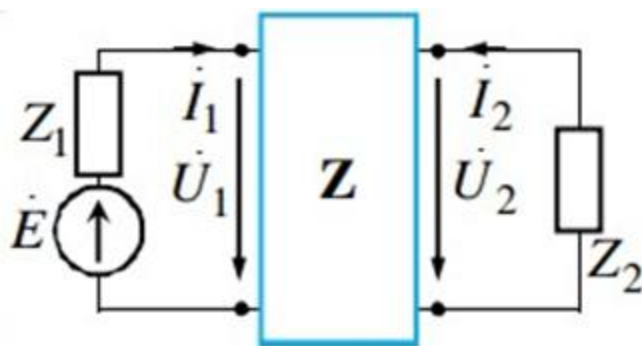

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = 30\dot{I}_1 + 20\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = 20\dot{I}_1 + 50\dot{I}_2 \\ (15 + j25)\dot{I}_1 + \dot{U}_1 = \dot{E} = 220 \\ \dot{U}_2 = 10 \end{cases}$$



$$\rightarrow \dot{I}_2 = 0,023 - j0,002 \text{ A} \quad \rightarrow Z_{td} = \frac{10}{\dot{I}_2} = 43,15 + j3,75 \Omega$$



$$\begin{cases} \dot{U}_1 = A_{11}\dot{U}_2 + A_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 = A_{21}\dot{U}_2 + A_{22}\dot{I}_2 \end{cases}$$

$$Z_{ab} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}$$



$$\dot{U}_2 = Z_2 \dot{I}_2$$

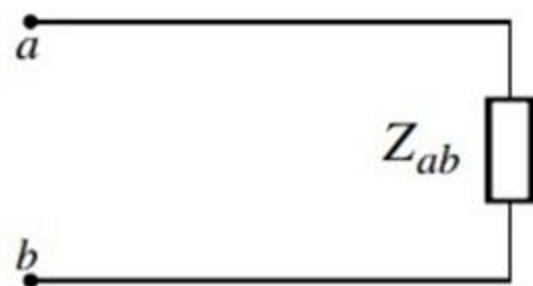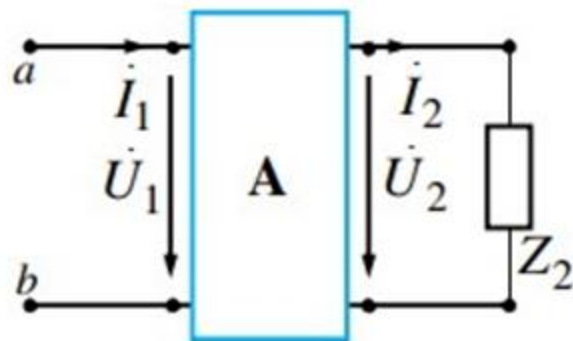
$$Z_{ab} = \frac{A_{11}Z_2 + A_{12}}{A_{21}Z_2 + A_{22}}$$



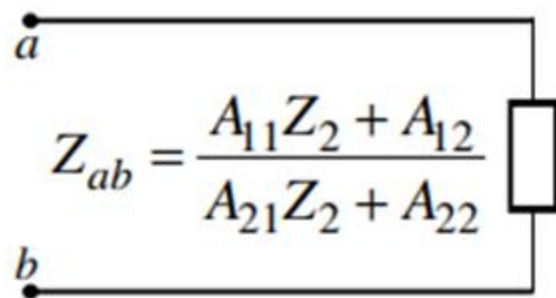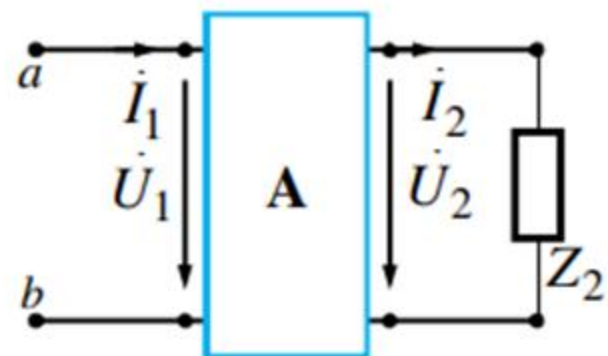
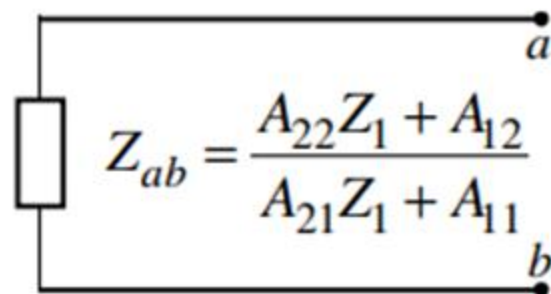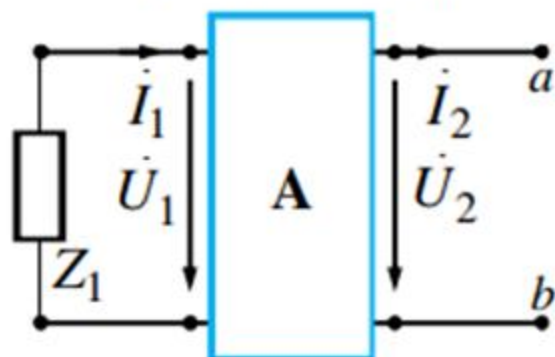
$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$$




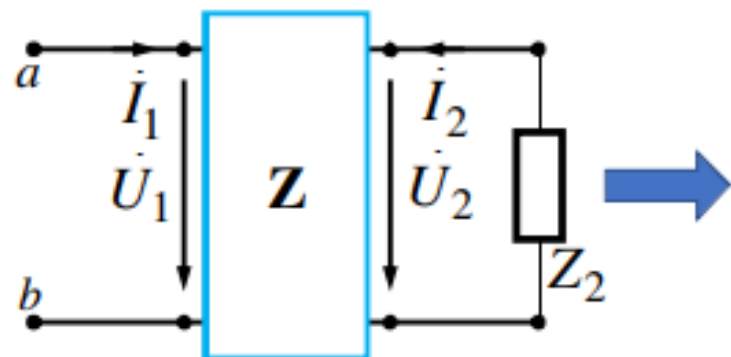

$$Z_{ab} = \frac{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21} + Z_{11}Z_2}{Z_{22} + Z_2}$$

A simplified circuit diagram showing a single-port network with terminals a and b . The input impedance is Z_{ab} . The circuit consists of a series combination of Z_{11} and a parallel combination of Z_{22} and Z_2 .
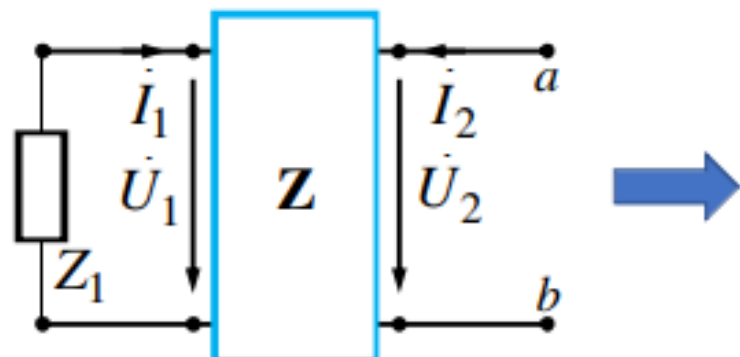
$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix}$$






$$Z_{ab} = \frac{Z_{12}Z_{21} - Z_{11}Z_{12} + Z_{22}Z_1}{Z_1 - Z_{11}}$$

A simplified circuit diagram showing a single-port network with terminals a and b . The input impedance is Z_{ab} . The circuit consists of a series combination of Z_1 and a parallel combination of Z_{22} and a series combination of Z_{12} and Z_{21} .

VD2

$$\dot{E} = 220 \text{ V}; Z_t = j50 \Omega; \mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 10 & j20 \\ j20 & 40 \end{bmatrix} \Omega.$$

Cách 4

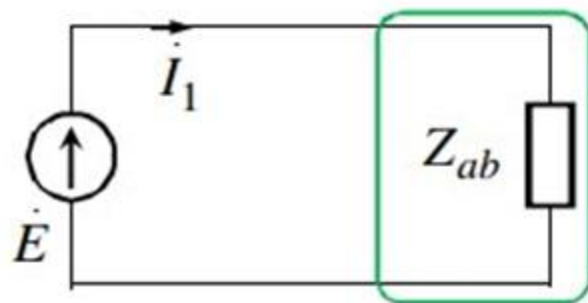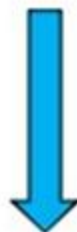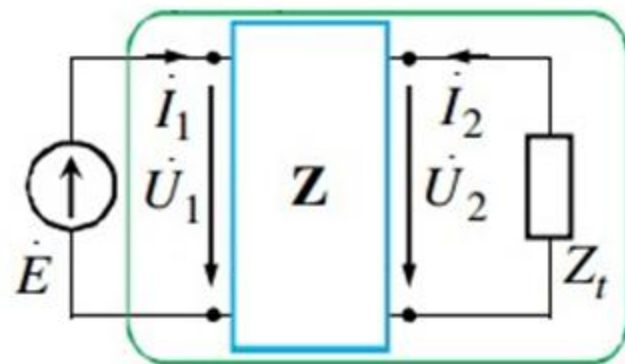


$$\begin{aligned} Z_{ab} &= \frac{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21} + Z_{11}Z_t}{Z_{22} + Z_t} = \\ &= \frac{10 \cdot 40 - j20 \cdot j20 + 10 \cdot j50}{40 + j50} = 13,90 - j4,88 \Omega \end{aligned}$$

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{E}}{Z_{ab}} = \frac{220}{13,90 - j4,88} = \boxed{14,09 + j4,94 \text{ A}}$$

VD3


$$\begin{aligned} \dot{E} &= 220 \text{ V}; \\ Z_1 &= 20 \Omega; \quad Z_t = j50 \Omega; \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 200 \\ 0,04 & 3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Cách 3

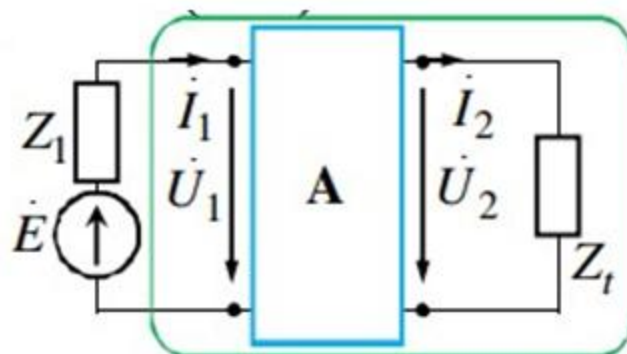


$$Z_{ab} = \frac{A_{11}Z_t + A_{12}}{A_{21}Z_t + A_{22}} = \frac{3(j50) + 200}{0,04(j50) + 3} = 69,23 + j3,85 \Omega$$
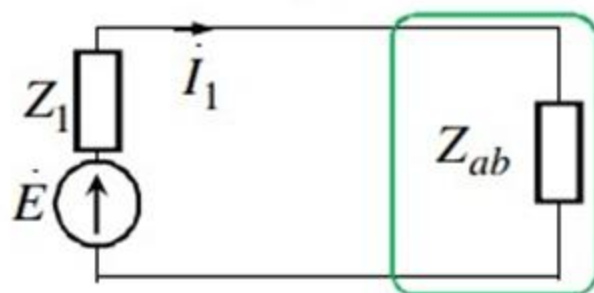
$$\begin{aligned} \dot{I}_1 &= \frac{\dot{E}}{Z_1 + Z_{ab}} = \frac{220}{20 + 69,23 + j3,85} \\ &= \boxed{2,46 - j0,11 \text{ A}} \end{aligned}$$



2.7. Hàm truyền đạt

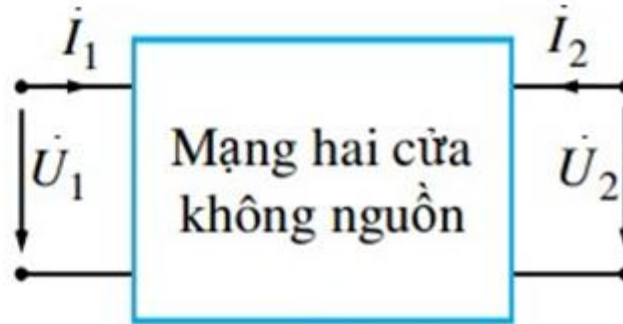

Hàm truyền đạt áp: $K_u = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}$


Hàm truyền đạt dòng: $K_i = \frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1}$

Hàm truyền đạt áp dòng: $K_{ui} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1}$

VD1

$$Z = \begin{bmatrix} 30 & 20 \\ 20 & 50 \end{bmatrix}; \dot{E} = 220 \text{ V}$$

Tính K_u , K_i , K_{ui} .

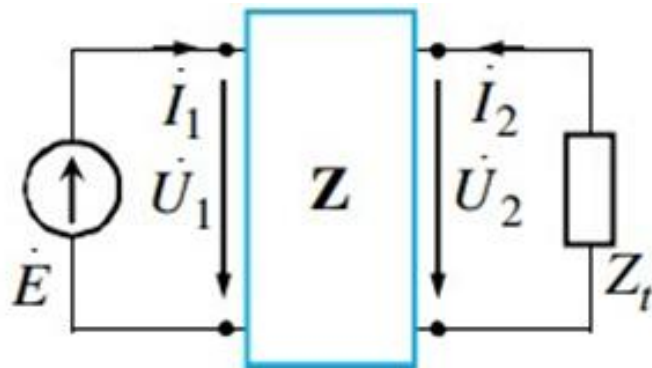

VD1

$$Z = \begin{bmatrix} 30 & 20 \\ 20 & 50 \end{bmatrix}; \dot{E} = 220 \text{ V}$$

$$Z_t = 15 + j25 \Omega$$


Tính K_u, K_i, K_{ui} .

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = \dot{E} \\ \dot{U}_2 = -Z_t\dot{I}_2 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \dot{E} = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 \\ -Z_t\dot{I}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \dot{I}_1 = \frac{Z_{22} + Z_t}{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21} + Z_{11}Z_t} \dot{E} \\ \dot{I}_2 = \frac{-Z_{21}}{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21} + Z_{11}Z_t} \dot{E} \end{cases}$$

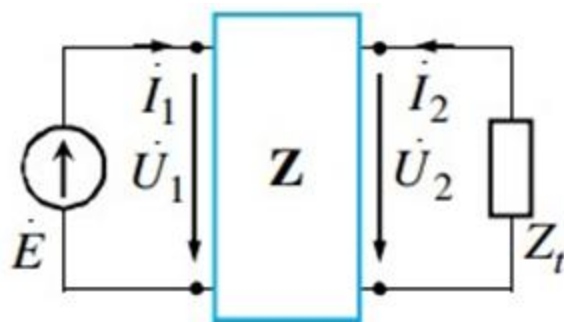


VD1

$$Z = \begin{bmatrix} 30 & 20 \\ 20 & 50 \end{bmatrix}; \dot{E} = 220 \text{ V}$$

$$Z_t = 15 + j25 \Omega$$

Tính K_u, K_i, K_{ui} .

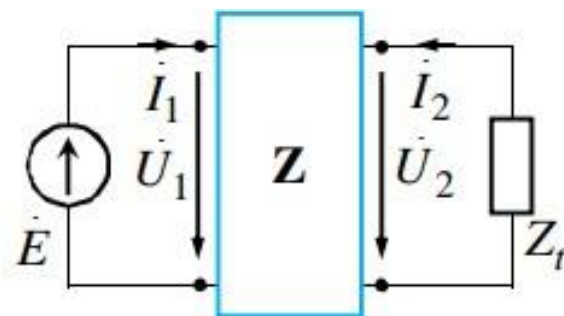

$$\dot{I}_1 = \frac{Z_{22} + Z_t}{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21} + Z_{11}Z_t} \dot{E}$$

$$\left. \begin{aligned} \dot{I}_2 &= \frac{-Z_{21}}{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21} + Z_{11}Z_t} \dot{E} \\ \dot{U}_2 &= -Z_t \dot{I}_2 \end{aligned} \right\} \rightarrow \dot{U}_2 = \frac{Z_{21}Z_t}{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21} + Z_{11}Z_t} \dot{E}$$


$$\rightarrow K_u = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{Z_{21}Z_t}{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21} + Z_{11}Z_t} = \boxed{0,28 + j0,19}$$

VD1

$$Z = \begin{bmatrix} 30 & 20 \\ 20 & 50 \end{bmatrix}; \dot{E} = 220 \text{ V}$$

$$Z_t = 15 + j25 \Omega$$

Tính K_u, K_i, K_{ui} .

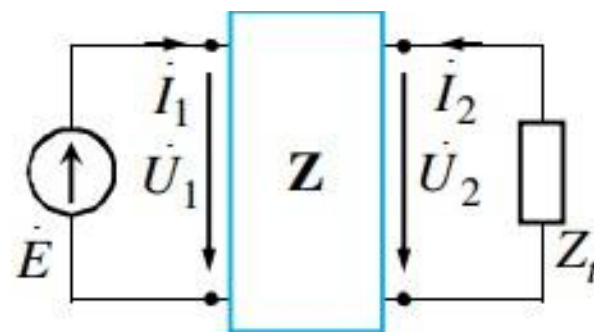


$$\left. \begin{aligned} \dot{I}_1 &= \frac{Z_{22} + Z_t}{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21} + Z_{11}Z_t} \dot{E} \\ \dot{I}_2 &= \frac{-Z_{21}}{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21} + Z_{11}Z_t} \dot{E} \\ K_i &= \frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1} \end{aligned} \right\} \rightarrow K_i = \frac{-Z_{21}}{Z_{22} + Z_t} = \boxed{-0,27 + j0,10}$$

VD1

$$Z = \begin{bmatrix} 30 & 20 \\ 20 & 50 \end{bmatrix}; \dot{E} = 220 \text{ V}$$
$$Z_t = 15 + j25 \Omega$$


Tính K_u , K_i , K_{ui} .

$$\left. \begin{aligned} \dot{I}_1 &= \frac{Z_{22} + Z_t}{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21} + Z_{11}Z_t} \dot{E} \\ \dot{I}_2 &= \frac{-Z_{21}}{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21} + Z_{11}Z_t} \dot{E} \\ K_{ui} &= \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1}, \quad \dot{U}_2 = -Z_t \dot{I}_2 \end{aligned} \right\} \rightarrow K_{ui} = \frac{Z_{21}Z_t}{Z_{22} + Z_t}$$
$$= \boxed{6,60 + j5,15 \Omega}$$

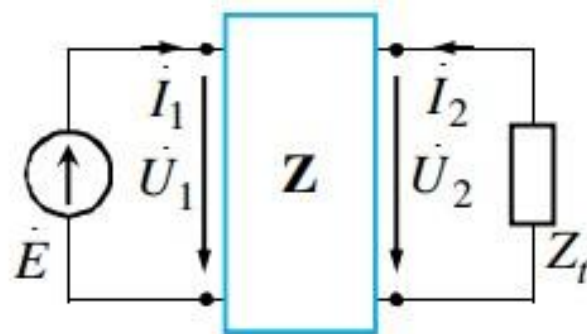

VD2
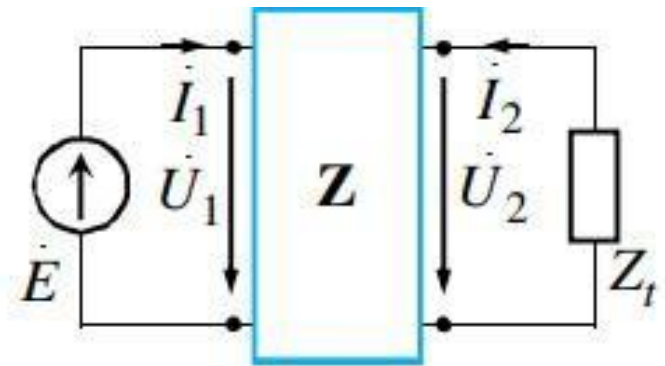
$$\begin{aligned} \dot{E} &= 380 \text{ V}; Z_t = 15 + j25 \Omega; \\ K_u &= 0,28 + j0,19; \text{ Tính } U_2? \end{aligned}$$



$$\left. \begin{aligned} K_u &= \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} \\ \dot{U}_1 &= \dot{E} \end{aligned} \right\} \rightarrow \dot{U}_2 = K_u \dot{E} = (0,28 + j0,19)380$$
$$= 107,7 + j70,5 \text{ V}$$
$$\rightarrow \boxed{U_2 = 128,7 \text{ V}}$$

